



Universidade de Brasília

Departamento de Ciência da Computação

Aula 9

Aritmética Computacional

Aritmética Inteira



Principais Arquiteturas Aritméticas

■ Pilha:

- As operações são sempre realizadas com os argumentos na pilha, e o resultado é também armazenado na pilha. (calculadoras HP, Linguagem Forth, x87(ST0-ST7, 80 bits)

■ Acumulador:

- As operações são feitas sobre registradores (incluindo A) e o resultado armazenado em um registrador especial chamado Acumulador (A).(Z80, 8051)

■ Registrador-Registrador:

- As operações são feitas sobre registradores e o resultado é armazenado em qualquer registrador. (MIPS, ARM)

■ Registrador-Memória:

- As operações aritméticas buscam um dos argumentos na memória e armazenam o resultado em um registrador. (x86)





Unidade Lógica e Aritmética

- O MIPS32 tem uma ULA de 32 bits
- Para ilustrar sua construção, construiremos uma ULA com as seguintes operações:
 - Soma e subtração em complemento de 2
 - Operações lógicas **and**, **or** e **nor**
 - Instrução **slt**
 - detecção de overflow
 - detecção de igualdade



Elementos Básicos


■ Multiplexador

  



Elementos Básicos

■ Somador

 


Entrada			Saídas	
a	b	CarryIn	CarryOut	Soma
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Ex.: Rever a implementação com portas lógicas




ULA de 1-bit

Operações de soma, and, or :

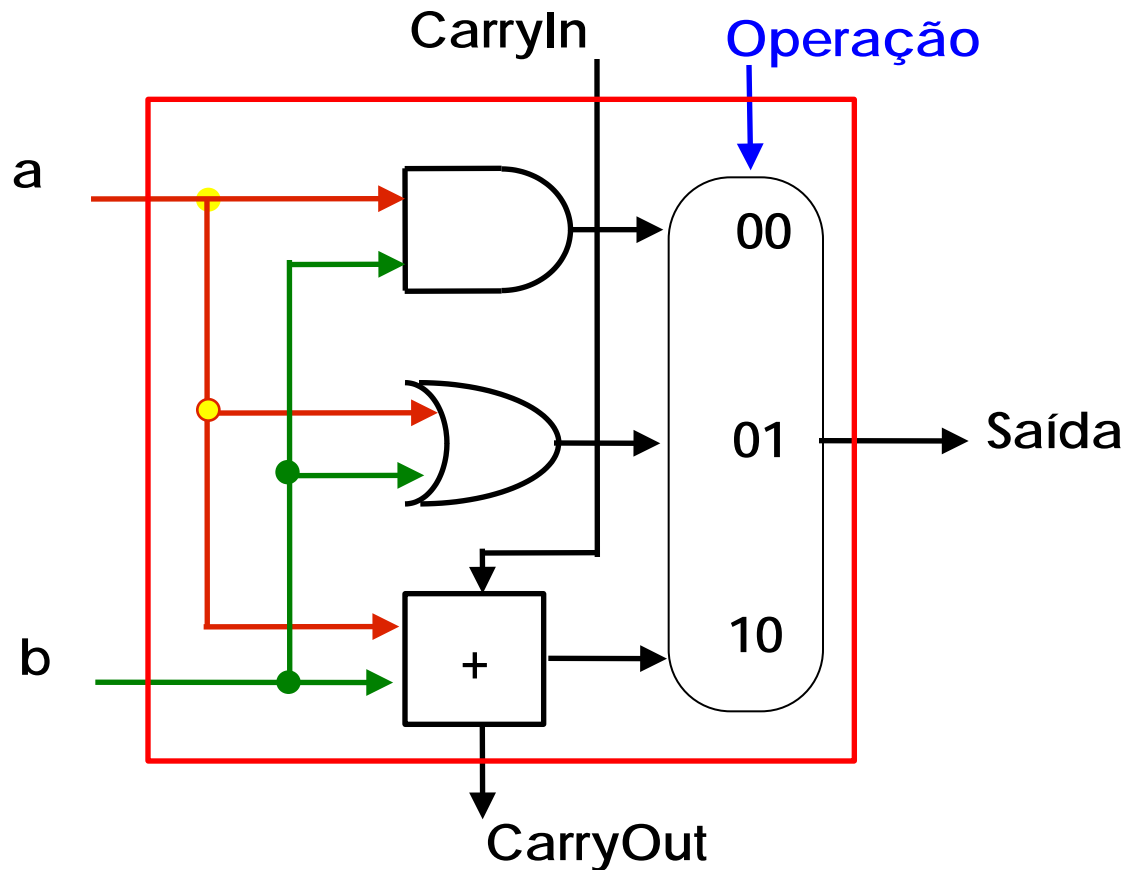




ULA de 32 bits

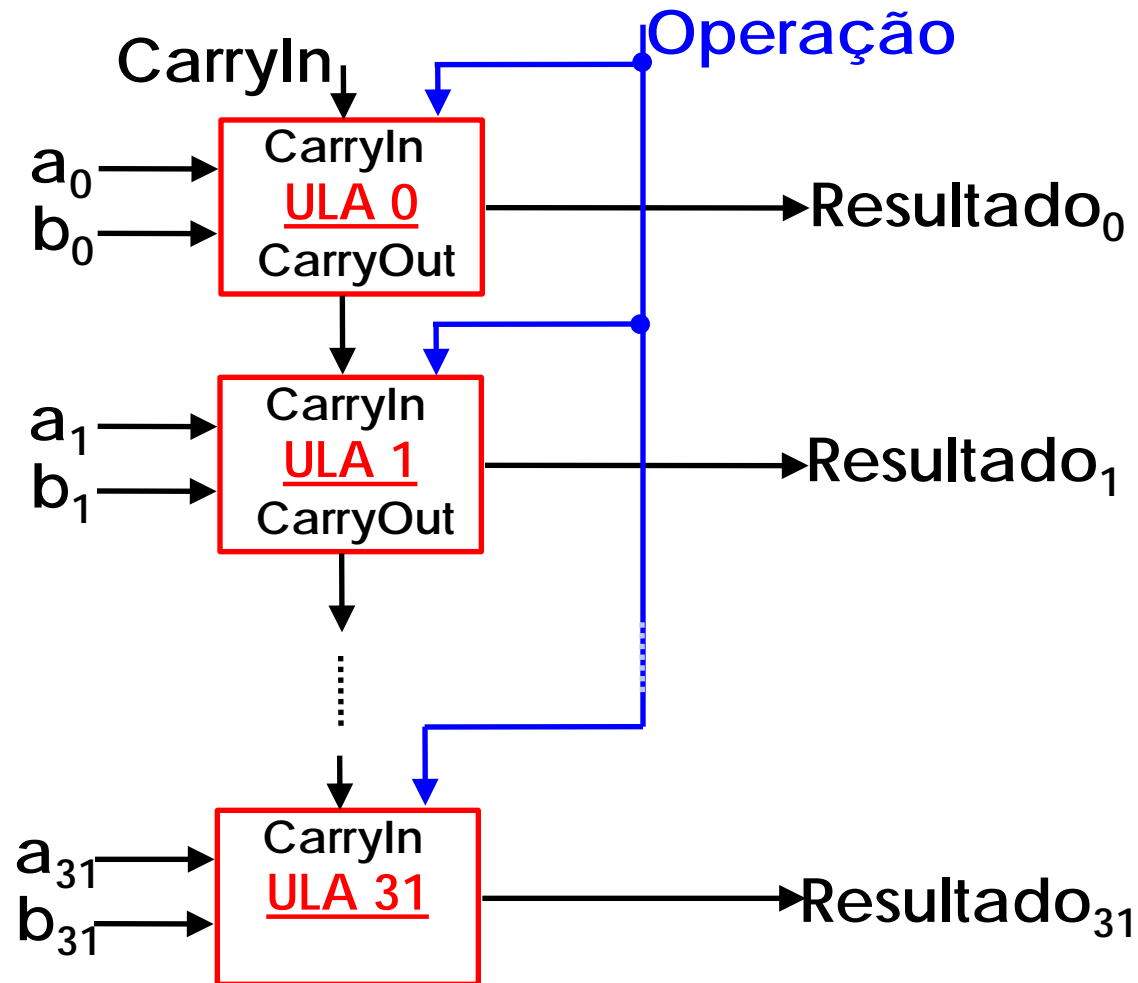



Incluindo Subtração:

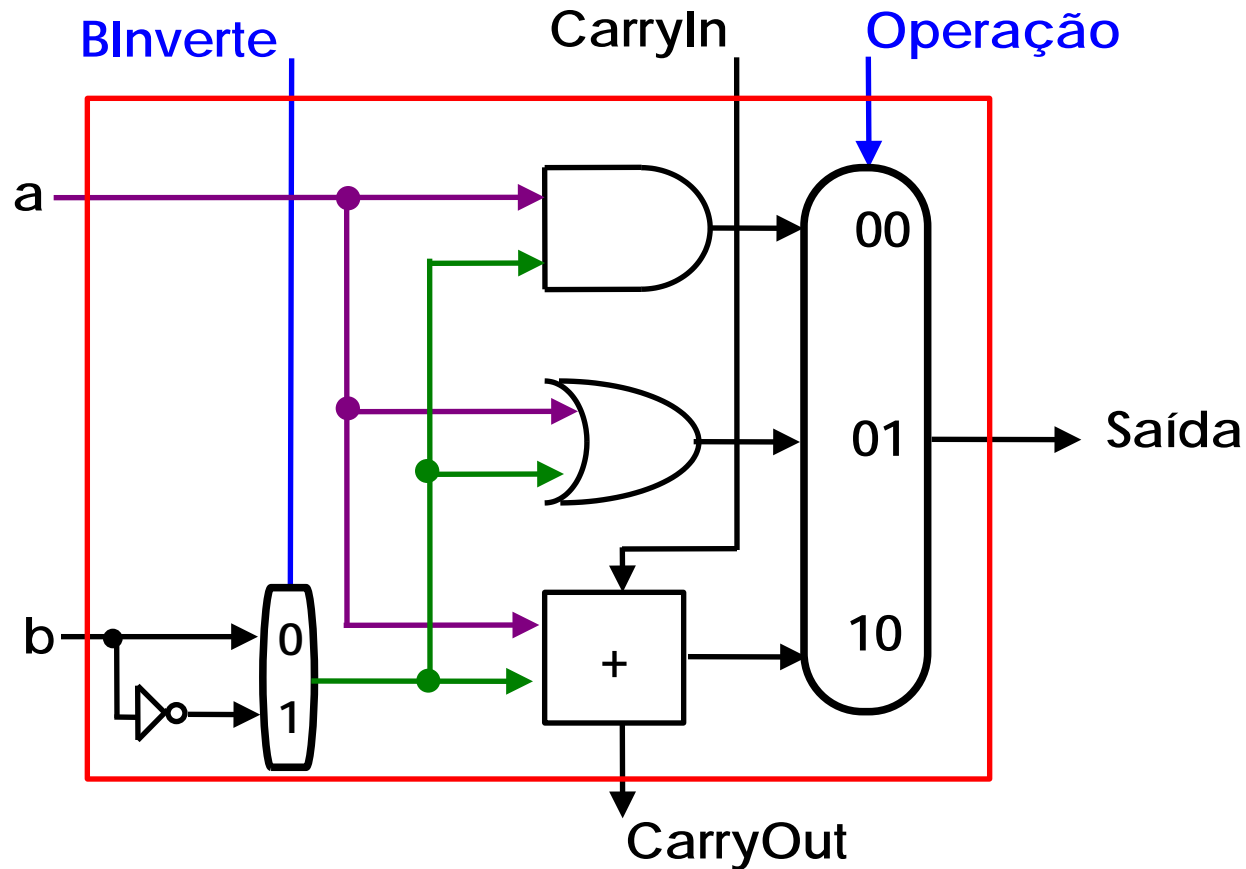


Obs.: Em Complemento de 2: $a - b = a + (\bar{b} + 1)$



Operação nor:

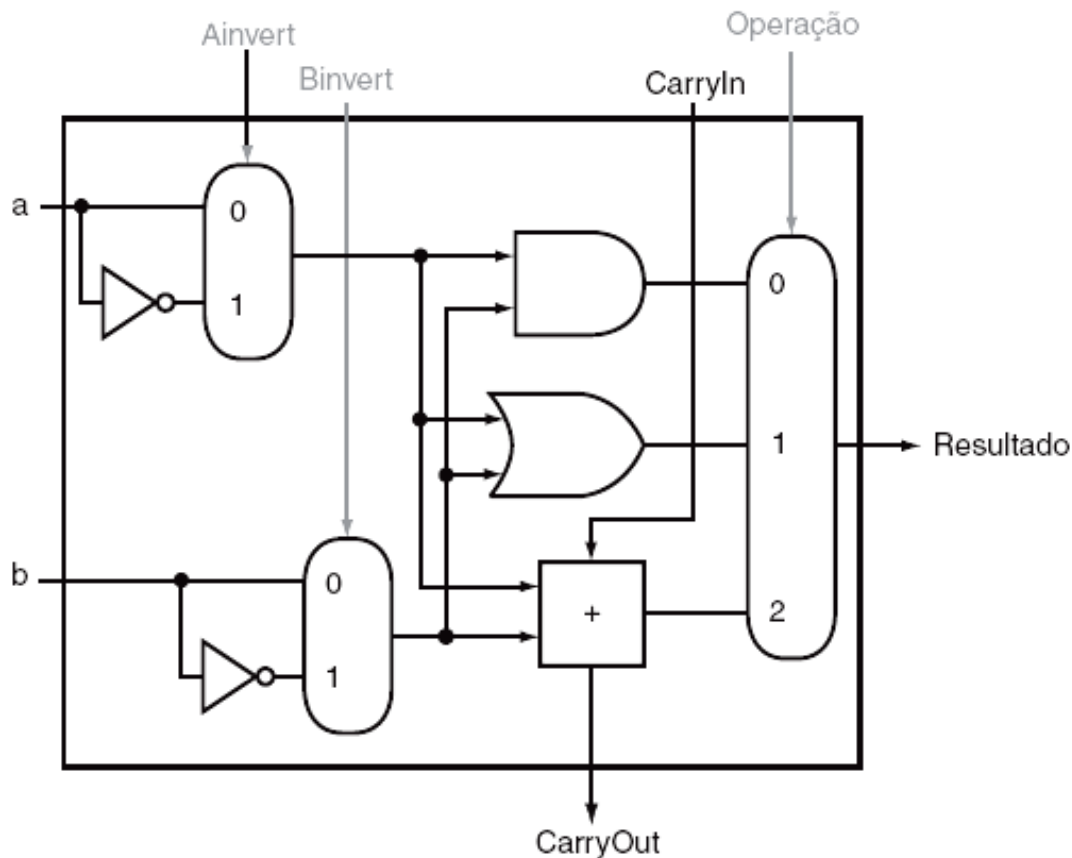Pelo Teorema de DeMorgan: $\overline{a + b} = \overline{a} \cdot \overline{b}$






Instrução `slt`

- A instrução `slt` gera saída 1 se $rs < rt$, e 0 caso contrário.
Assim, todos os bits, com exceção do bit menos significativo, são fixados em zero.
- O bit menos significativo depende do resultado da comparação.
- Inclui-se a entrada `Less`



ULA de 1-bit com slt (entrada Less)

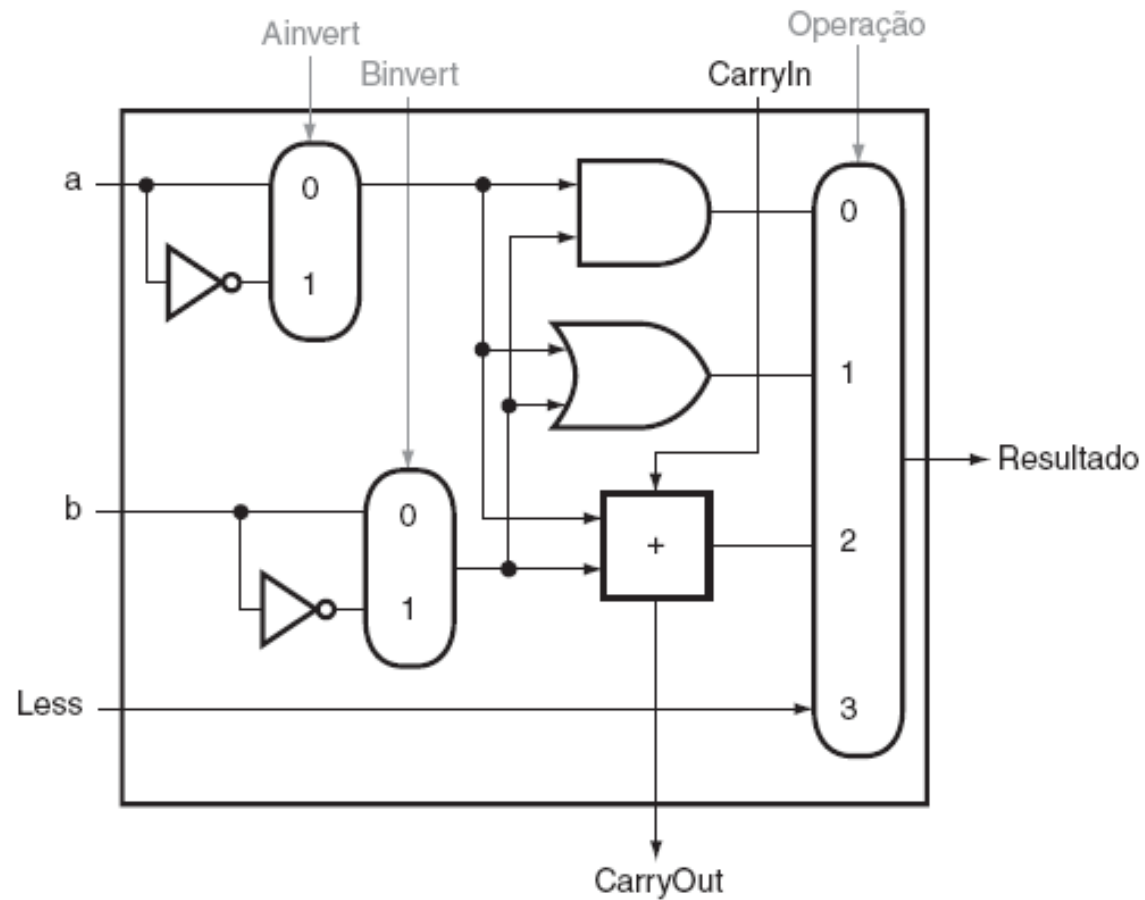




Calculando slt

- O bit menos significativo da ULA deve ser 1 se $rs < rt$
- Calcula-se este valor subtraindo rs de rt e tomando-se o bit mais significativo (“Sinal”):
 - se $rs - rt < 0$, $rs < rt$
- Utiliza-se o próprio subtrator da ULA para obter este valor, modificando-se o último estágio




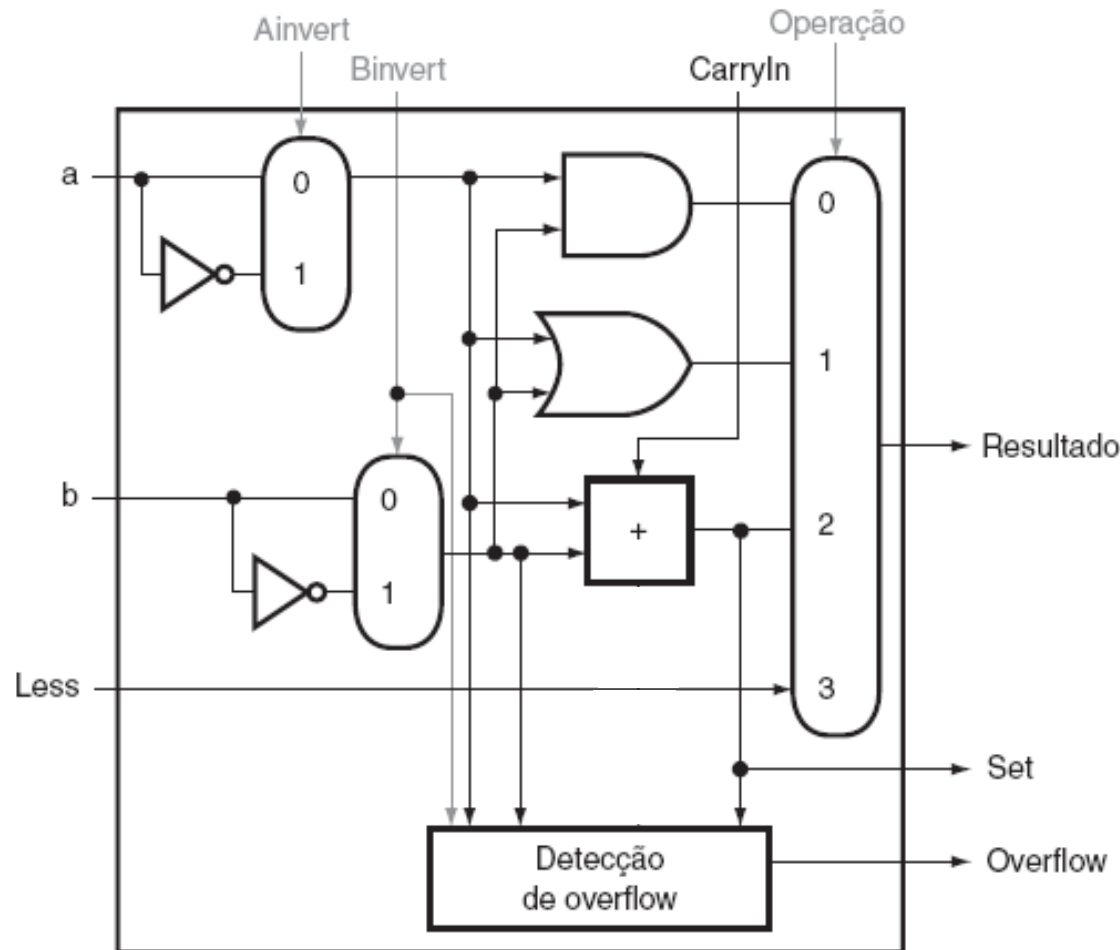Último estágio da ULA, com Set e detector Overflow





ULA de 32 bits

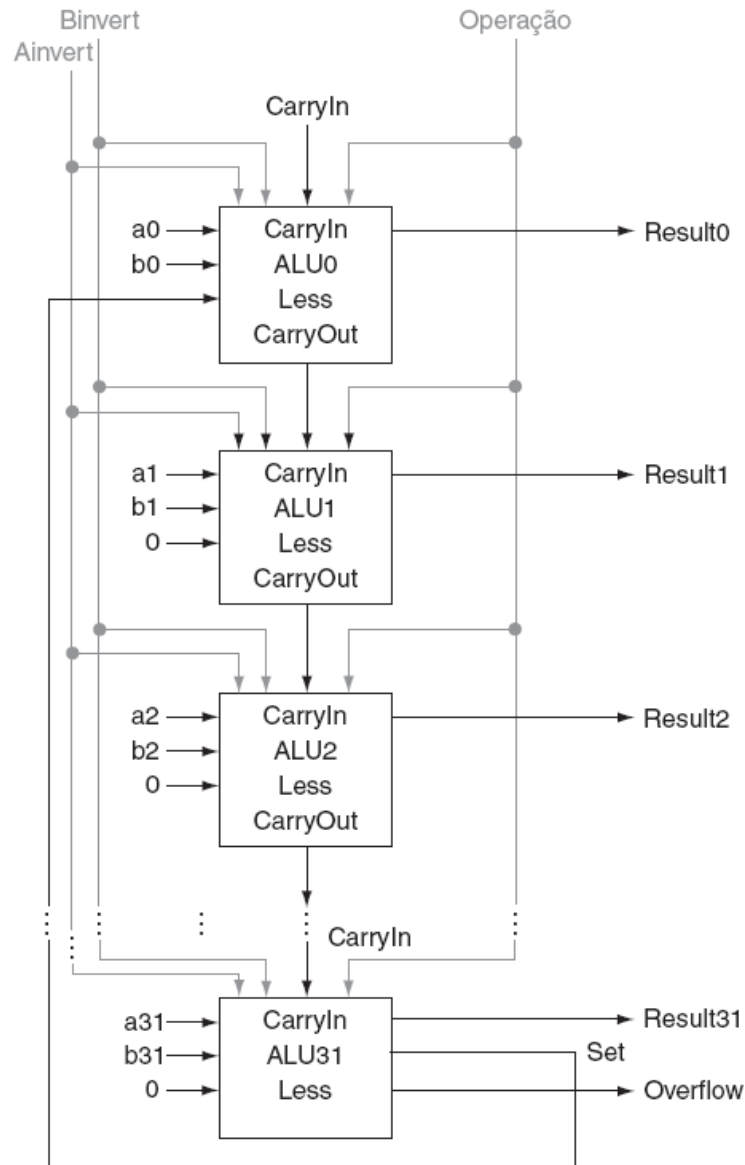




Testando igualdade

- As instruções bne e beq testam se dois valores são iguais ou não
- Para testar igualdade subtrai-se os dois operandos e testa-se se o resultado é zero:
 - $A = B$ se $A - B = 0 = R$
 - Teste: operação NOR entre os bits do resultado
 - $\text{Igual} = \text{not}(R_0 \text{ or } R_1 \text{ or } \dots \text{ or } R_{31})$




ULA 32 bits com Comparação

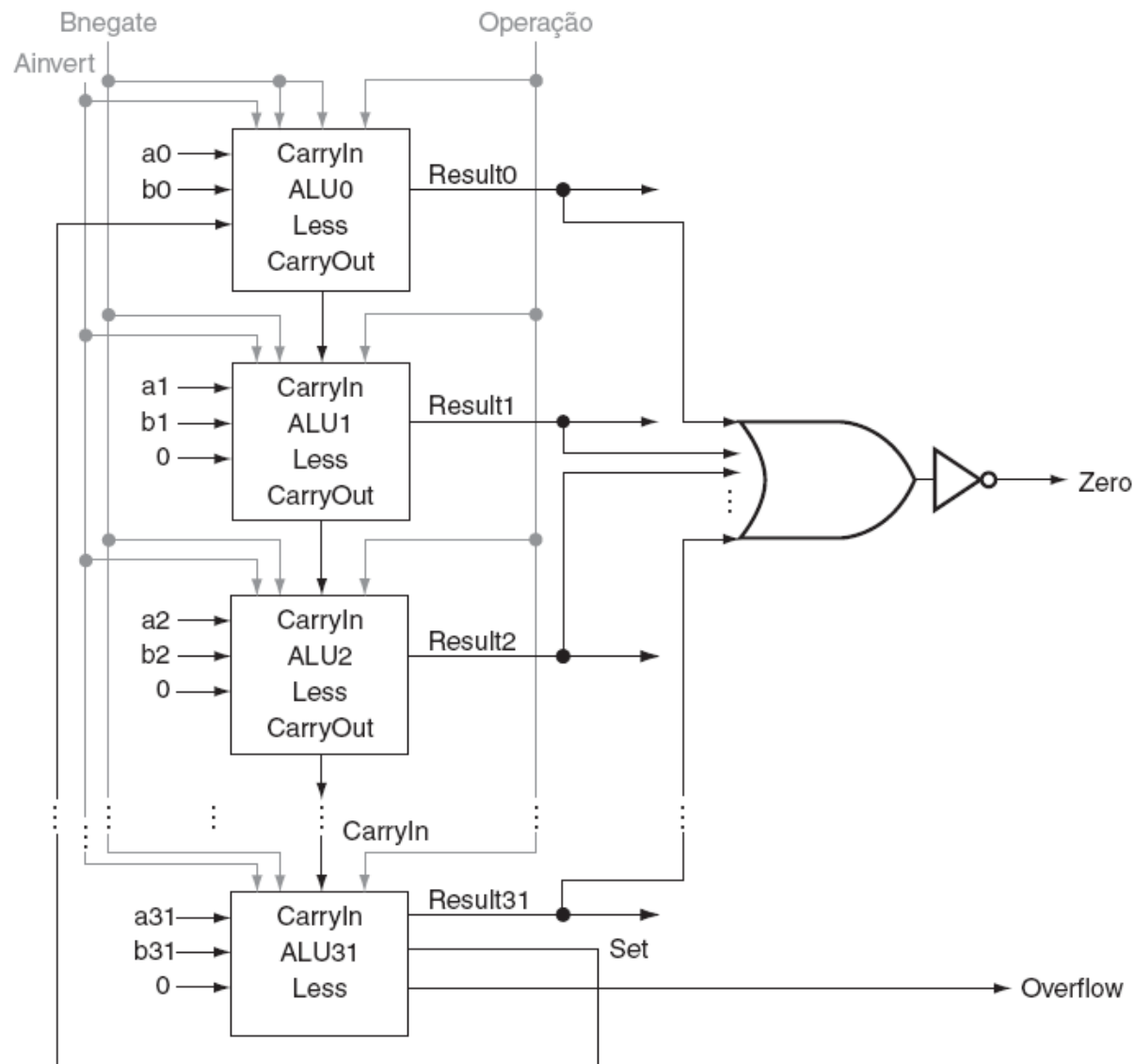



Linhas de Controle e Simbologia

Linhas de controle da ALU	Função
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set on less than
1100	NOR

 

Obs.: Quais os tamanhos das linhas?



Implementação em Linguagem de Descrição de Hardware - Verilog

```
module MIPSALU (ALUctl, A, B, ALUOut, Zero);
    input [3:0] ALUctl;
    input [31:0] A,B;
    output reg [31:0] ALUOut;
    output Zero;
    assign Zero = (ALUOut==0); // Zero é verdadeiro se ALUOut é 0; vai para algum lugar
    always @(ALUctl, A, B) // reavalia se estes mudarem
        case (ALUctl)
            0: ALUOut <= A & B;
            1: ALUOut <= A | B;
            2: ALUOut <= A + B;
            6: ALUOut <= A - B;
            7: ALUOut <= A < B ? 1:0;
            12: ALUOut <= ~(A | B); // resultado é nor
            default: ALUOut <= 0; // default é 0, não deverá acontecer;
        endcase
    endmodule
```

FIGURA B.4.3 Uma definição comportamental em Verilog de uma ALU MIPS. Isso poderia ser sintetizado por meio de uma biblioteca de módulos contendo operações aritméticas e lógicas básicas.





Multiplicação

- Mais complexa do que a adição
 - realizada através de deslocamento e adição
- Requer mais tempo e mais área de chip
- Veremos apenas três versões
- Números negativos: converta para sem sinal, multiplique, defina sinal do resultado.
 - existem técnicas melhores, que não serão tratadas aqui (Algoritmo de Booth)





Multiplicação: Versão Sequencial

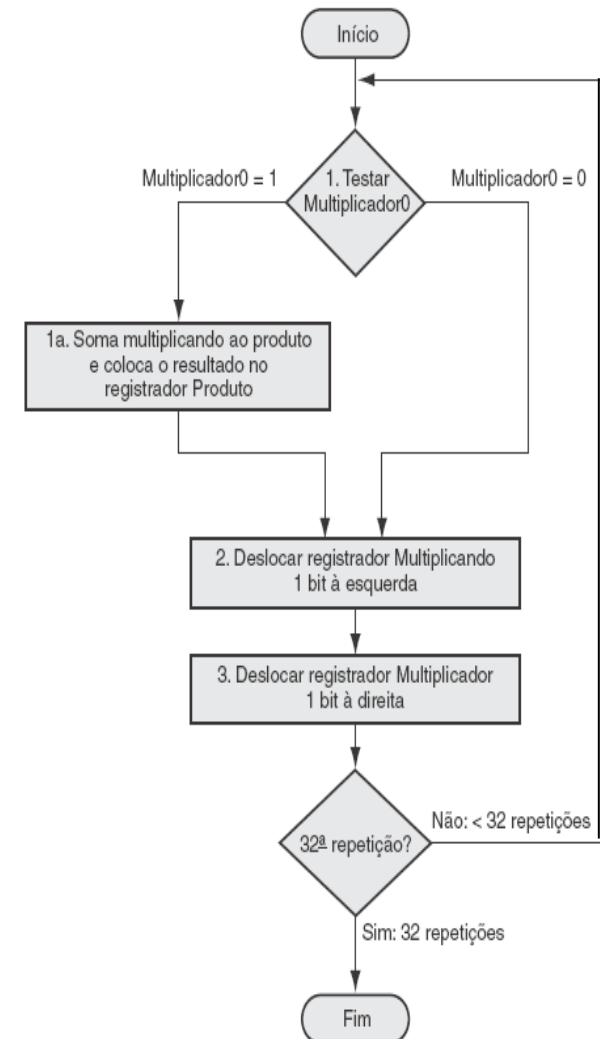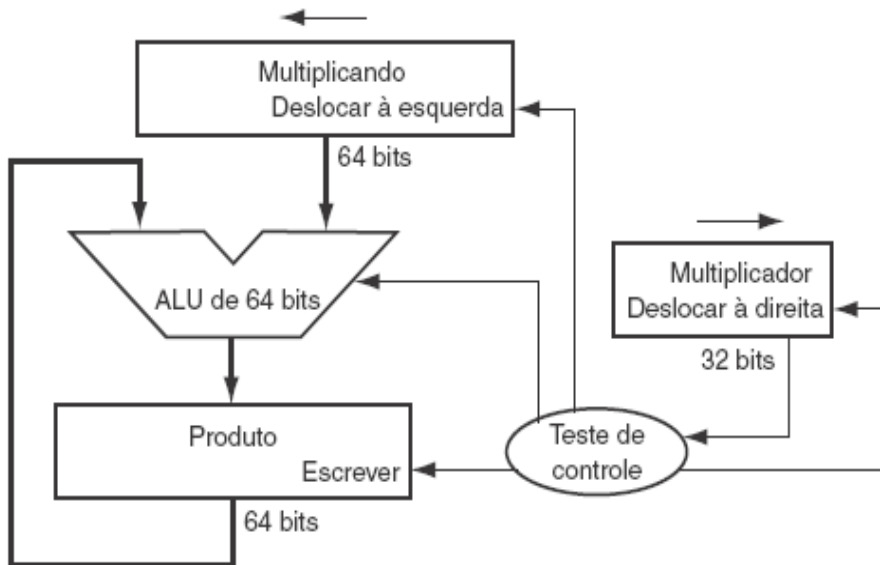0010 (multiplicando)
x 1011 (multiplicador)



O multiplicador inicia na metade direita do produto
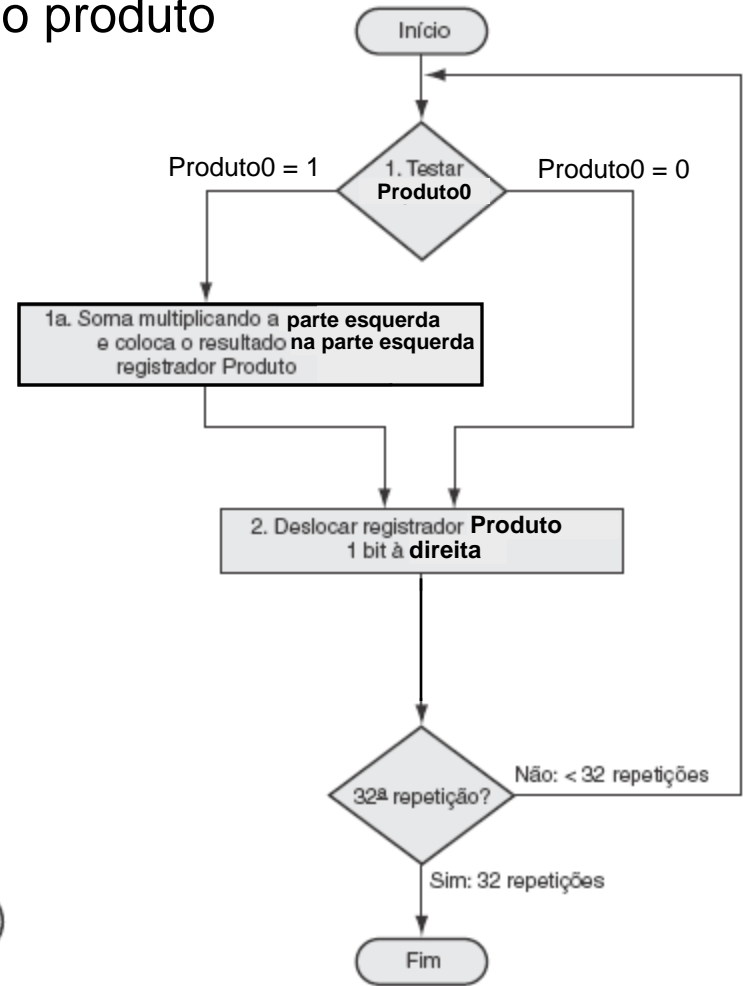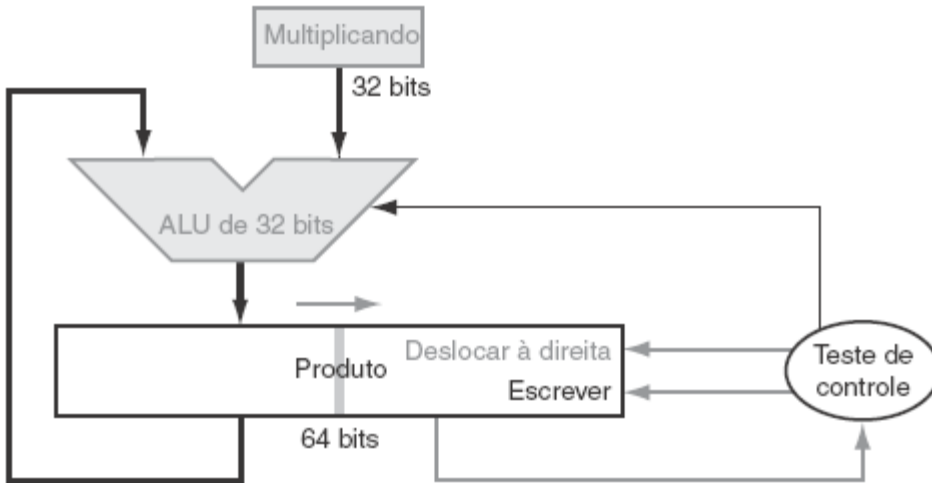
$$\begin{array}{r} 0010 \text{ (multiplicando)} \\ \times 1011 \text{ (multiplicador)} \\ \hline \end{array}$$




Multiplicação: Versão Combinacional

-Maior área em chip

-Versão com menor atraso


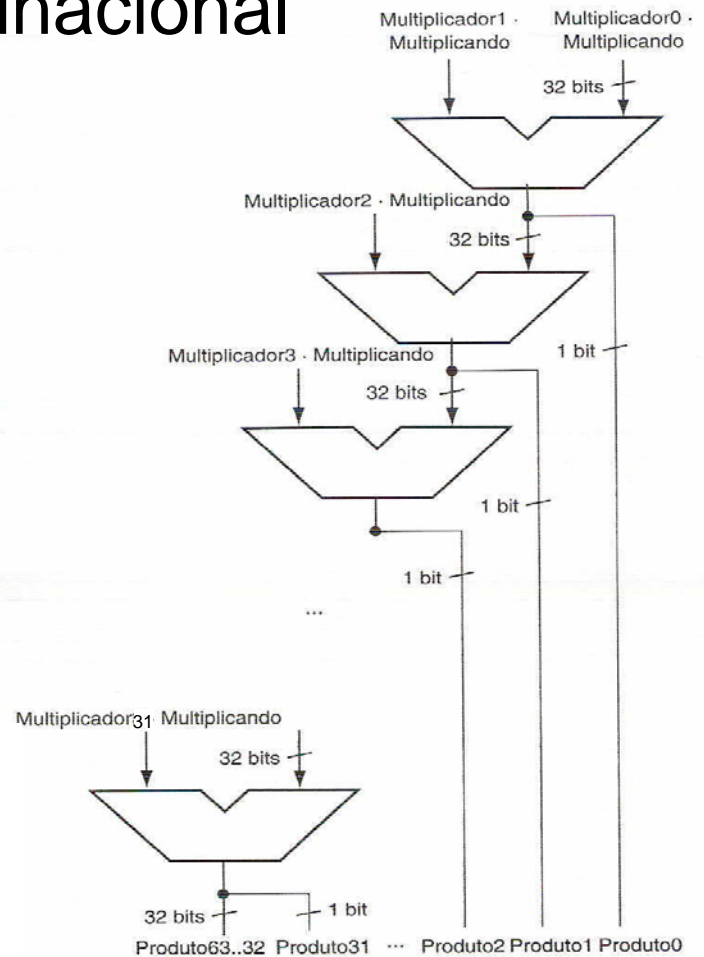


FIGURE 3.8 Fast multiplication hardware. Rather than use a single 32-bit adder 31 times, this hardware “unrolls the loop” to use 31 adders and then organizes them to minimize delay.

 

Divisão


- Operação recíproca da multiplicação
- Ainda menos frequente e mais peculiar

$$13270 \quad \bigg| \quad 13 \qquad \qquad 110100 \quad \bigg| \quad 101$$

- $\text{Dividendo} = \text{Divisor} \times \text{Quociente} + \text{Resto}$



Divisão: Versão Sequencial

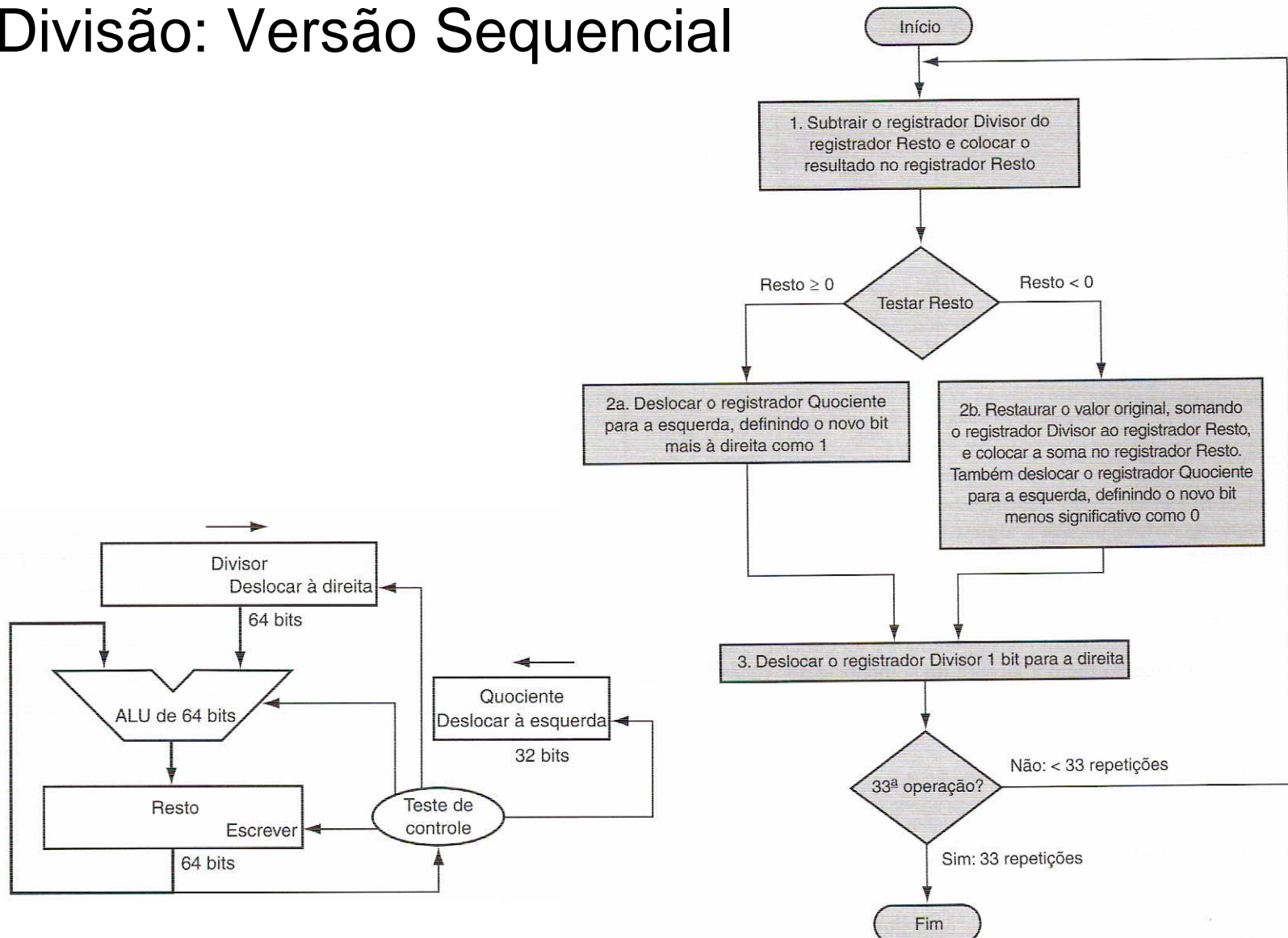

Obs.: Existem versões otimizadas



Multiplicação e Divisão inteira em complemento de 2

Os algoritmos clássicos apenas funcionam com números sinal e magnitude. Devemos operar com os módulos dos operandos e ajustar o sinal do(s) resultado(s).

Ajuste do sinal do resultado da multiplicação:

Basta verificar se os sinais do multiplicando e do multiplicador são iguais ou diferentes, definindo assim o sinal do produto.

Ajuste dos resultados da divisão:

Precisamos definir o sinal do quociente e do resto.

Dividendo = Quociente x Divisor + Resto

- ☐ $7 \div 2 \rightarrow 7 = 3 \times 2 + 1$
- ☐ $(-7) \div 2 \rightarrow -7 = (-3) \times 2 + (-1)$
- ☐ $7 \div (-2) \rightarrow 7 = (-3) \times (-2) + 1$
- ☐ $(-7) \div (-2) \rightarrow -7 = 3 \times (-2) + (-1)$

Regra: Quociente: Mesma regra da multiplicação .

Resto: Mesmo sinal do Dividendo.



Aritmética inteira no MIPS

■ Adição:

- add, addi, addu, addiu

- Ex.: `addu $t0,$t1,$t2` # $\$t0 = \$t1 + \$t2$ sem sinal/overflow

■ Subtração:

- sub, subu

- Ex.: `sub $t0,$t1,$t2` # $\$t0 = \$t1 - \$t2$ com sinal/overflow

■ Multiplicação:

- mult, multu

- Ex.: `mult $t0,$t1` # $\{Hi,Lo\} = \$t0 \times \$t1$ Registradores Hi e Lo

■ Divisão:

- div, divu

- Ex.: `div $t0,$t1` # $Lo = \text{floor}(\$t0 / \$t1)$ $Hi = \$t0 \% \$t1$ (Resto)

■ Movimentação: Move From/To High/Low

- mfhi, mflo, mthi, mtlo

- Ex.: `mfhi $t0` # $\$t0 = Hi$
`mtlo $t1` # $Lo = \$t1$