



Universidade de Brasília

Departamento de Ciência da Computação

Aula 12

Implementação MIPS

MIPS – Uniciclo – Unidade Operativa



Introdução

- O desempenho (tempo de execução) de uma máquina pode ser determinado por três fatores:
 - número de instruções executadas (I)
 - Número de ciclos por instrução (CPI)
 - período do *clock* (T)
- Para um determinado algoritmo, o compilador e a ISA determinam o número de instruções a serem executadas.
- A implementação do processador determina o período de *clock* e o CPI.




Introdução

- Vamos fazer a implementação de apenas um pequeno subconjunto das instruções do MIPS
- O inter-relacionamento entre ISA e a implementação é exemplificado em três projetos alternativos:
 - Processador uniciclo
 - Processador multiciclo
 - Processador pipeline



Arquitetura Von Neumann


■ Estrutura básica

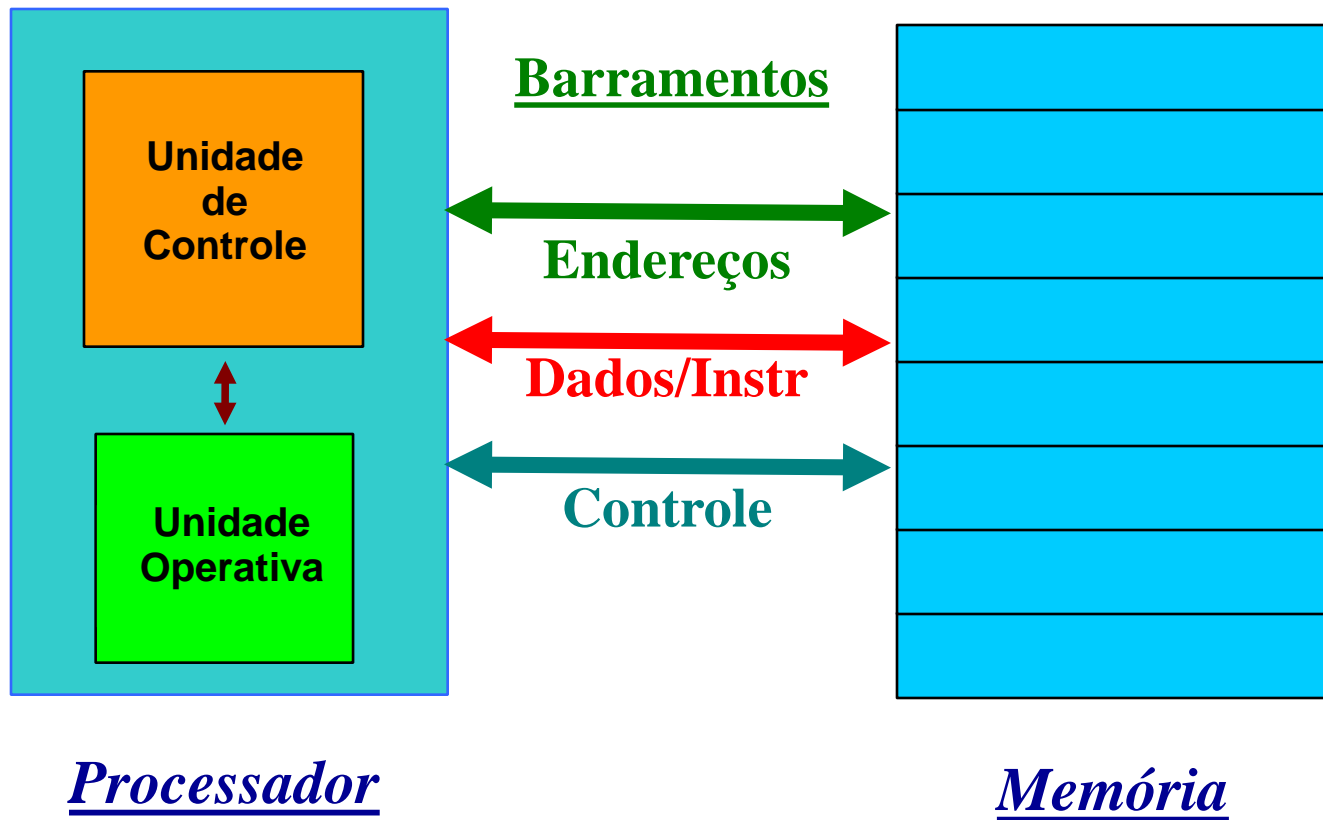



Arquitetura Harvard

■ Estrutura básica

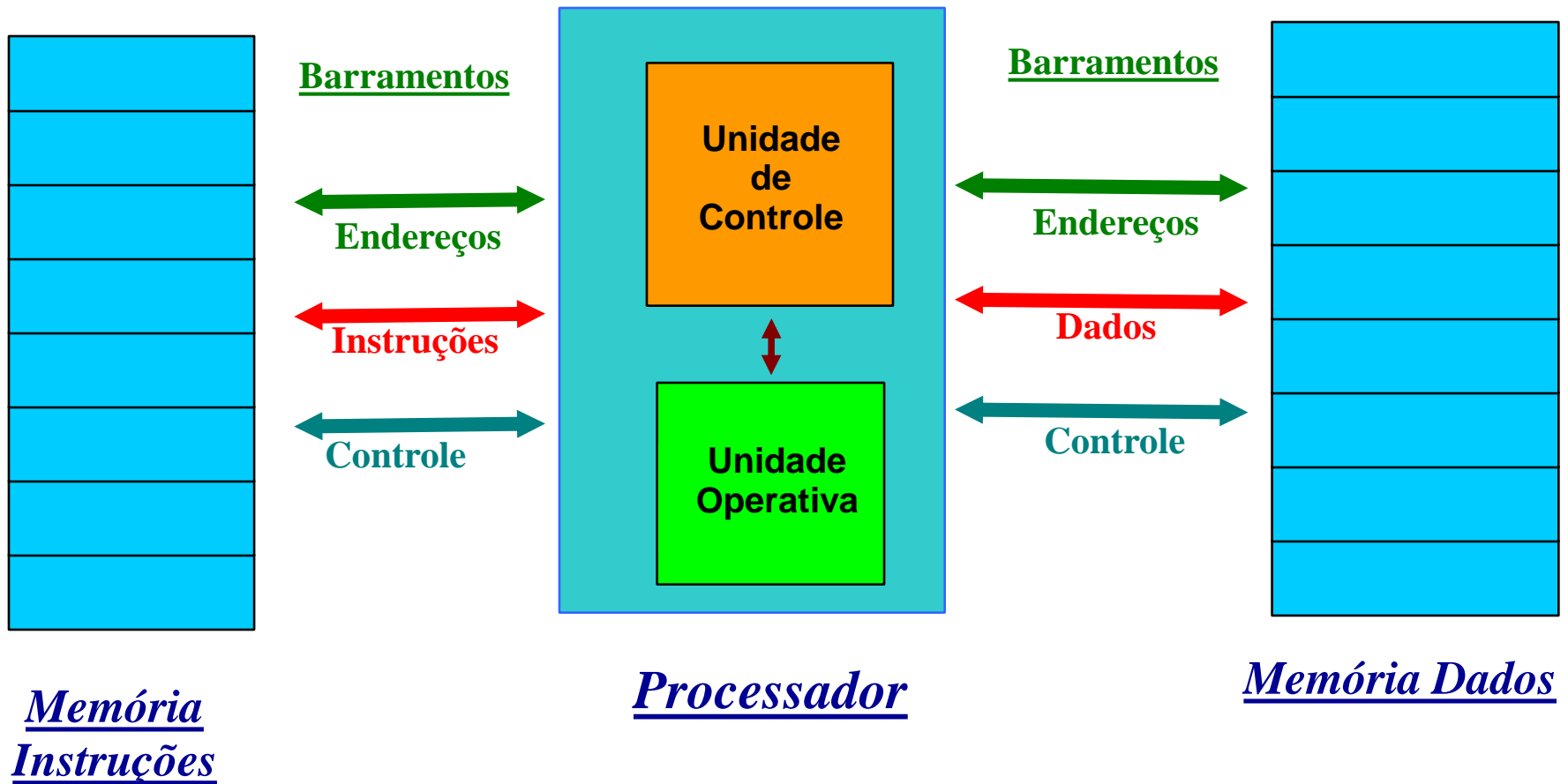



Unidade Operativa

- Também chamada “Parte Operativa”, “Caminho de Dados” ou, em inglês, “*Datapath*”
- É construída a partir dos seguintes componentes:
 - elementos de armazenamento (registradores, flip-flops)
 - operadores lógico-aritméticos (somadores, ULA)
 - recursos de interconexão (barramentos, mux)



Unidade Operativa MIPS

- Será projetada para implementar o seguinte subconjunto de instruções do MIPS:
 - Instruções de acesso à memória: lw e sw
 - Instruções lógicas e aritméticas: add, sub, and, or e slt
 - Instruções de fluxo de controle: beq e j

Conjunto incompleto, mas demonstra os princípios básicos de projeto.

Obs. No laboratório, além destas, estão implementadas várias outras




Sinopse da Implementação

- Implementação genérica:
 - use o contador de programa (PC) para fornecer endereço da instrução
 - obtenha a instrução da memória
 - leia os registradores
 - use a instrução para decidir exatamente o que fazer
- Todas as instruções usam a ALU após lerem os registradores (exceto jump)
 - Por quê? Referência à memória? Aritmética? Fluxo de controle?




Visão de alto nível da implementação

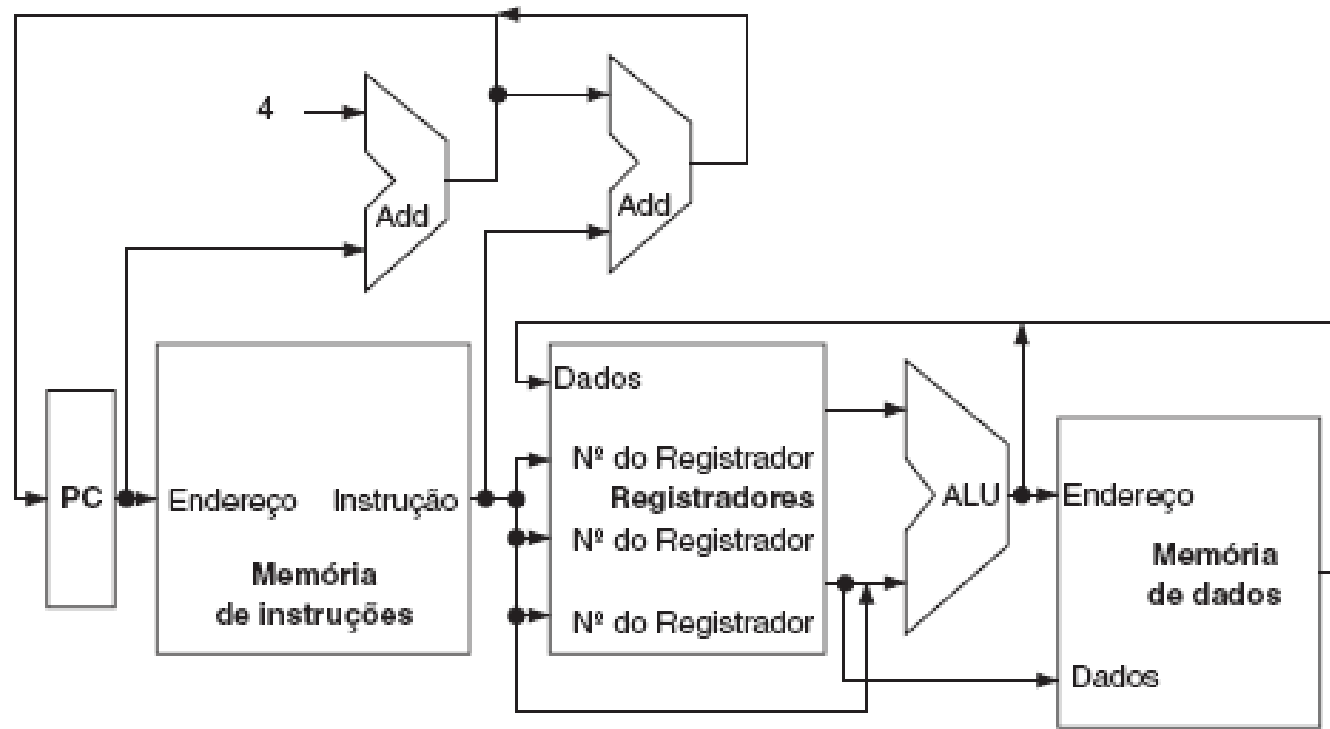

Obs.: - Em vários pontos temos dados vindo de duas origens diferentes
 - As unidades precisam ser controladas



Implementação básica do subconjunto MIPS

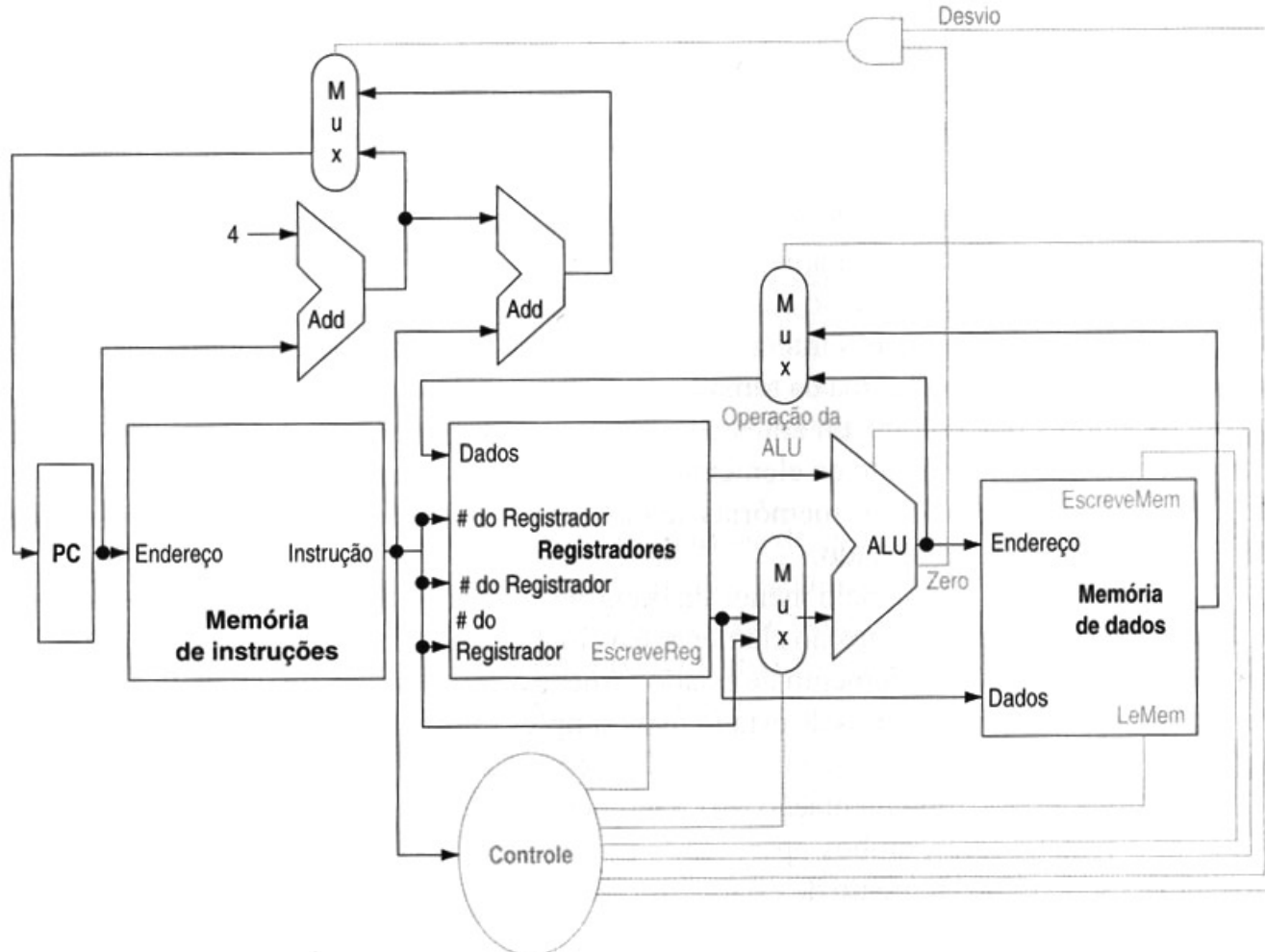


- Elementos combinacionais e sequenciais
- Unidade de controle
 - 1 único ciclo de clock
 - Vários ciclos de clock



Componentes Combinacionais

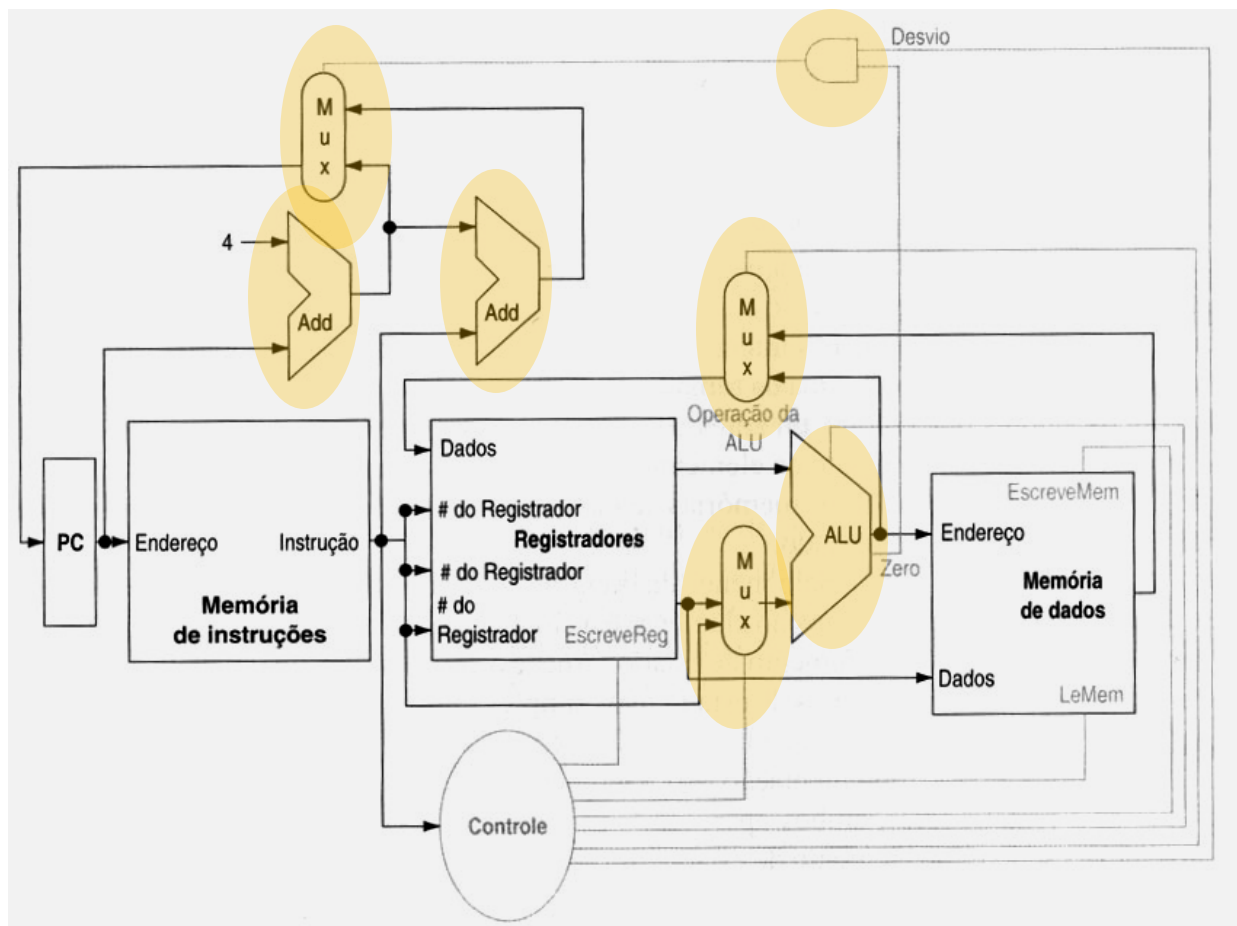
- Componentes combinacionais definem o valor de suas saídas apenas em função dos valores presentes nas suas entradas





Componentes Sequenciais

 - Componentes sequenciais têm um *estado*, que define seu valor em um dado instante de tempo
- Registrador:
 - Um conjunto de flip-flops tipo D
 - Com n bits de entrada e saída
 - entrada de habilitação de escrita
 - Habilitação de escrita (*Write Enable* - WE):
 - 0: o dado de saída não muda
 - 1: o dado de entrada será carregado (saída = entrada) na transição do *clock*






Memória

■ Memória (**One/Two/Three... Ports**)

- Um barramento de entrada: *Data In*
- Um barramento de saída: *Data Out*

■ Uma palavra é selecionada por:

 - Um endereço seleciona a palavra para ser colocada na saída (*Data out*)
- Write Enable = 1: Permite que a palavra selecionada seja escrita com a informação na entrada (*Data in*)



■ Entrada de Clock (**CLK**)

- Sincroniza os processos de acesso à memória




Estratégia de Temporização

- Uma metodologia de temporização define quando os sinais podem ser lidos e quando eles podem ser escritos
- É necessário evitar situações de conflito, por exemplo, querer ler uma palavra e escrevê-la simultaneamente
- Será adotada uma metodologia de temporização sensível às transições do sinal do *clock*
- Nesta metodologia, qualquer valor armazenado nos elementos de estado só pode ser atualizado durante a transição do sinal de relógio (*clock*)



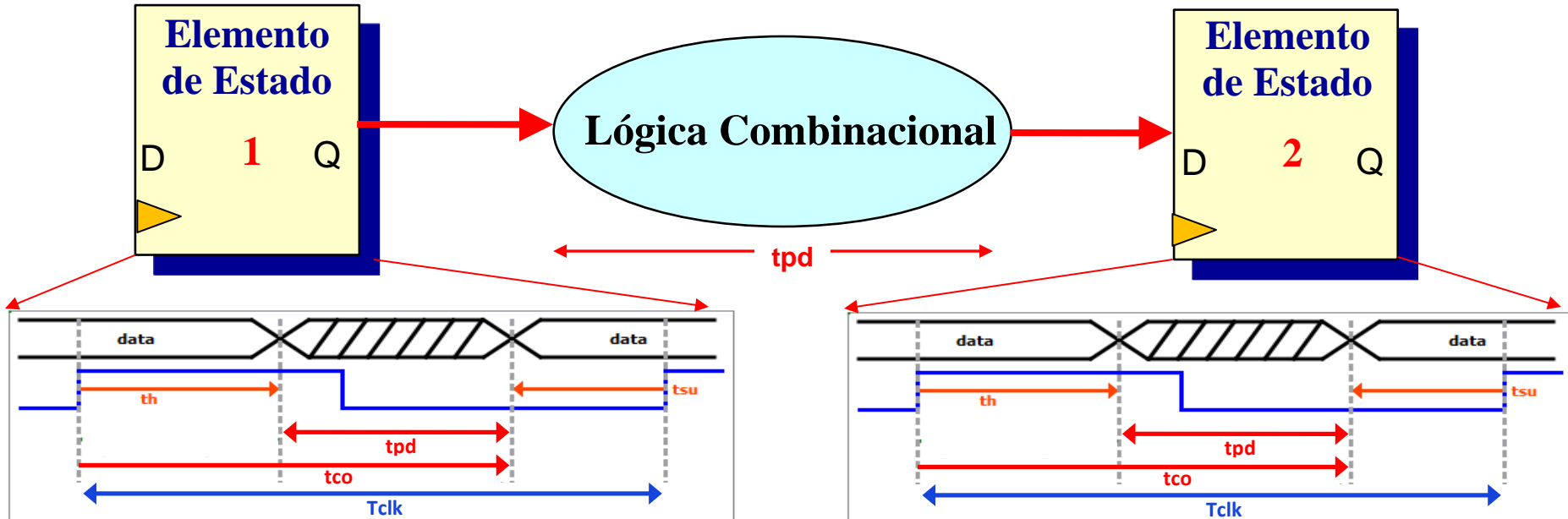
Revisão: Temporização em circuitos digitais



- **A escrita no elemento de estado 1 deve respeitar os tempos de:**
 - tempo de pré-carga (*setup time*, tsu) do elemento 1
 - tempo de hold (*hold time*, th) do elemento 1
- **O elemento de estado 2 só pode ser escrito depois que os dados em sua entrada estarem estáveis**
 - atraso de propagação da saída dado o clock (*clock to output*, tco) do elemento 1
 - atraso da lógica combinacional (*propagation delay*, $tpd = \max(tp_{HL}, tp_{LH})$)
 - tempo de pré-carga (*setup time*, tsu) do elemento de estado 2



Estratégia de Temporização

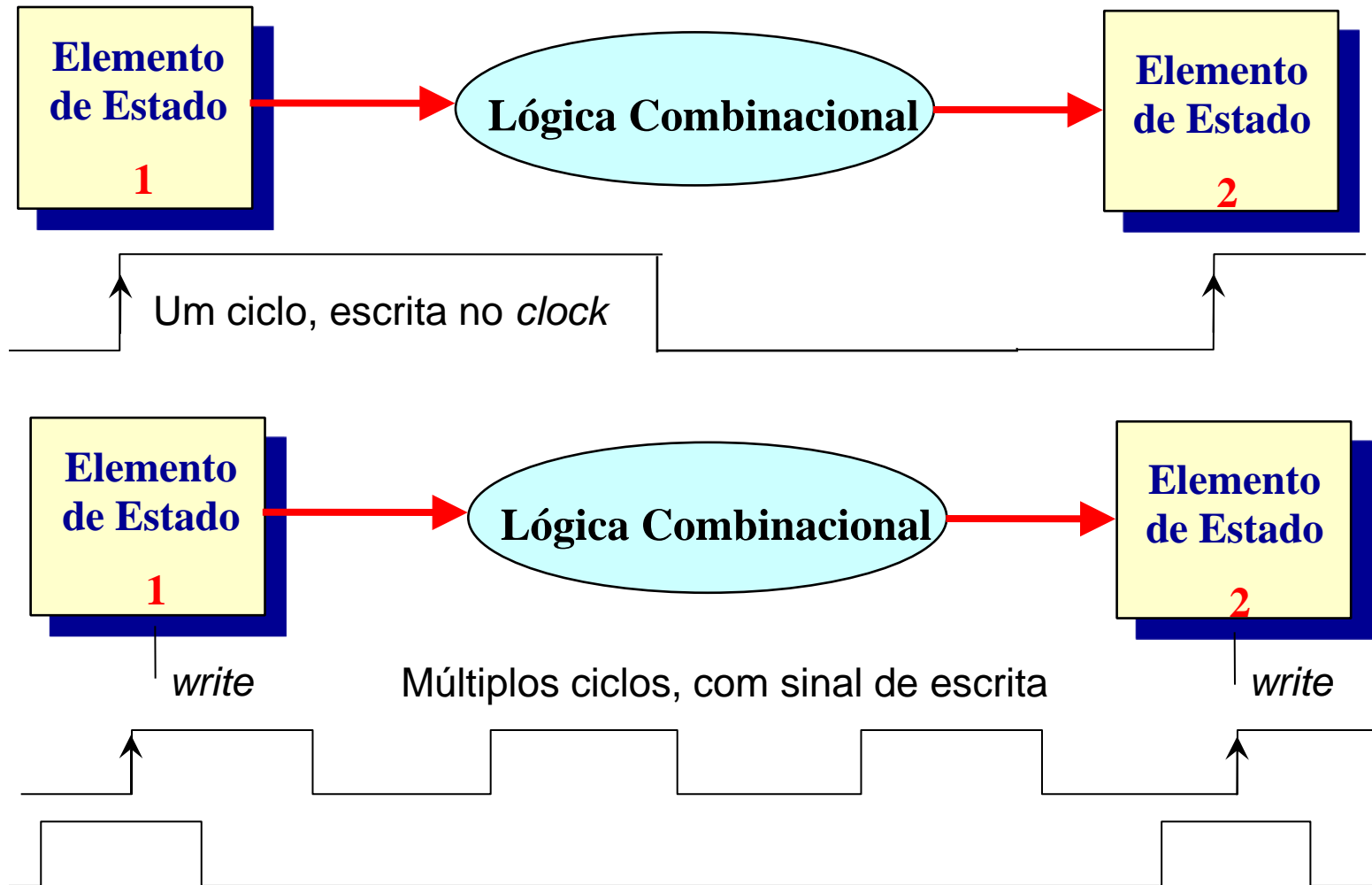




Criando a Unidade Operativa

- Uma maneira de se começar o projeto de uma unidade operativa (*data path*) é examinar cada um dos componentes necessários para a execução de cada uma das classes de instruções do MIPS
- Elementos necessários:
 - um lugar para armazenar as instruções (*memória de instruções*)
 - Um registrador para armazenar o endereço de instrução (*Program Counter – PC*)
 - Um contador para incrementar o PC, para compor o endereço da próxima instrução (soma 4 para endereçar próxima instrução)




Criando a Unidade Operativa ...

■ Elementos Básicos

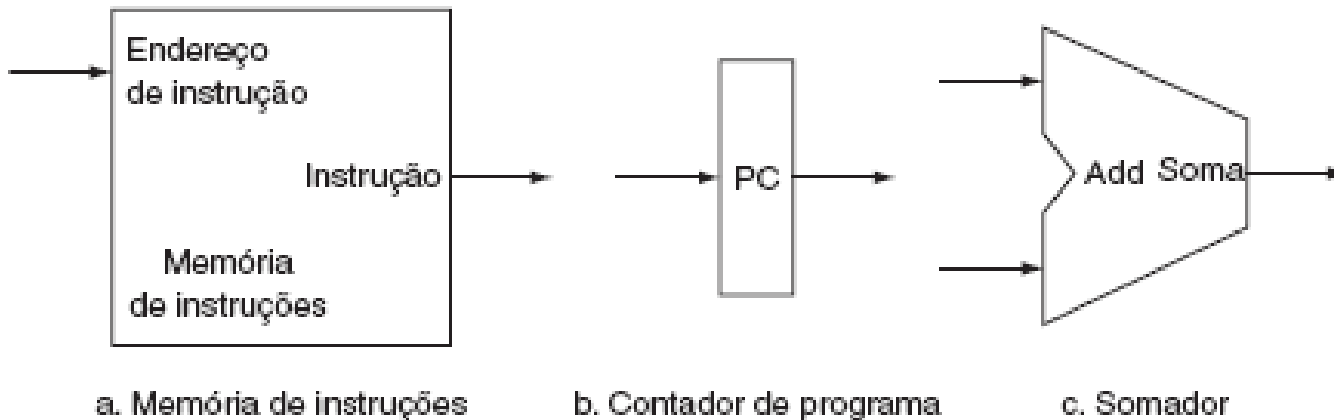




Busca de Instruções

 



Instruções Lógico-Aritméticas

 - Formato de uma instrução tipo R no MIPS:




- Semântica:
 - $\$rd \leftarrow \text{op}(\$rs, \$rt)$
- Estrutura de suporte: banco de registradores




Banco de Registradores

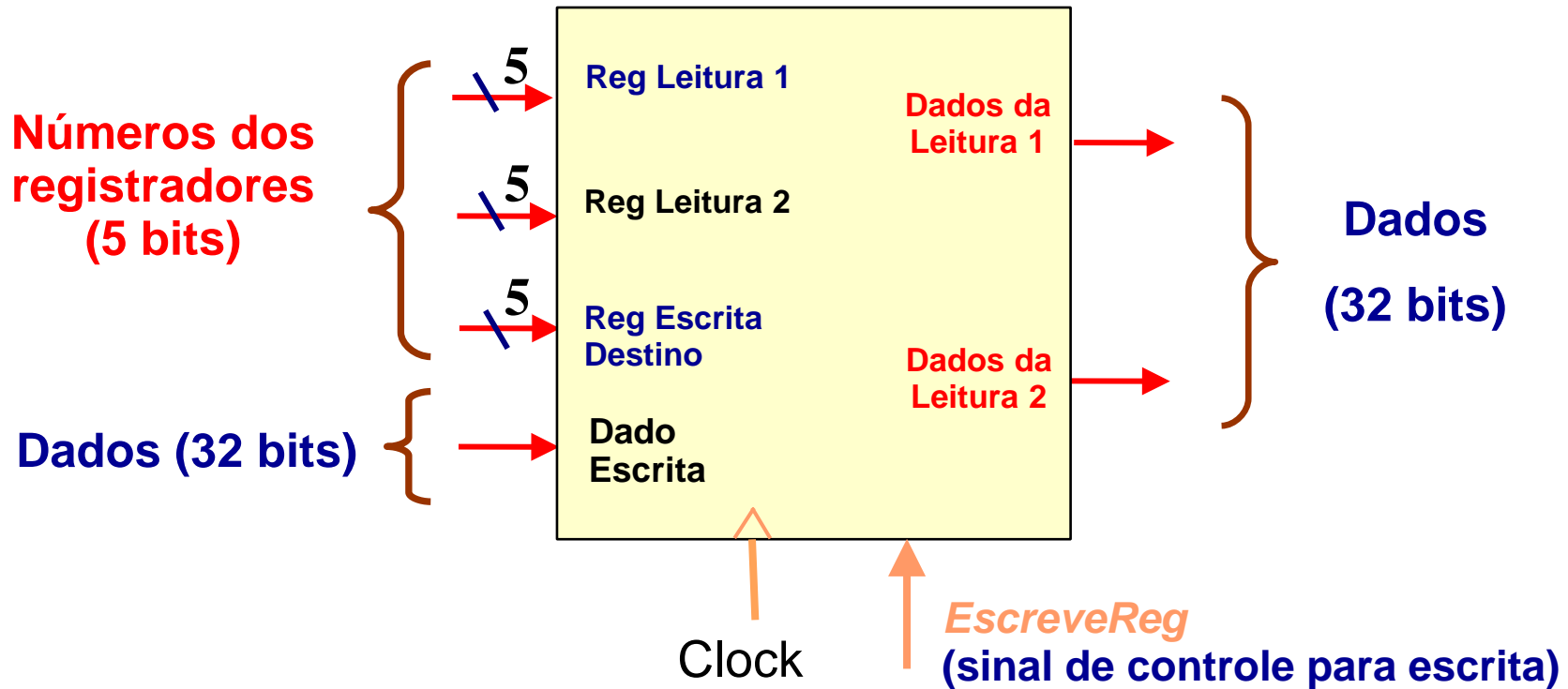- Dupla porta: leitura de dois registradores ao mesmo tempo
- Sinal de controle para escrita - leitura não necessita controle






Banco de Registradores

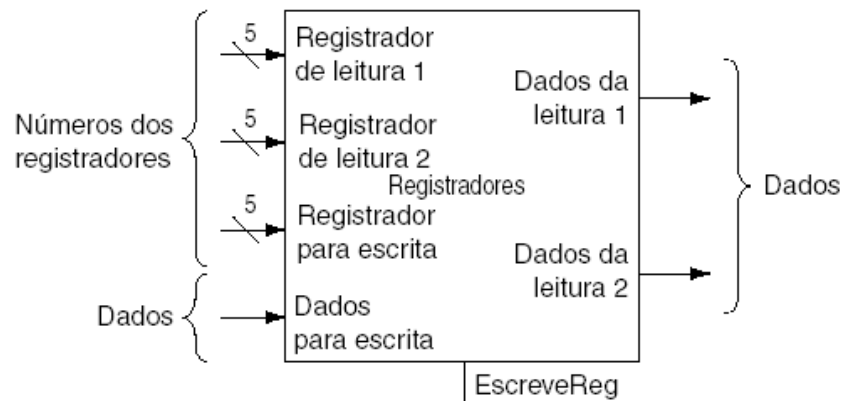


Escrita:

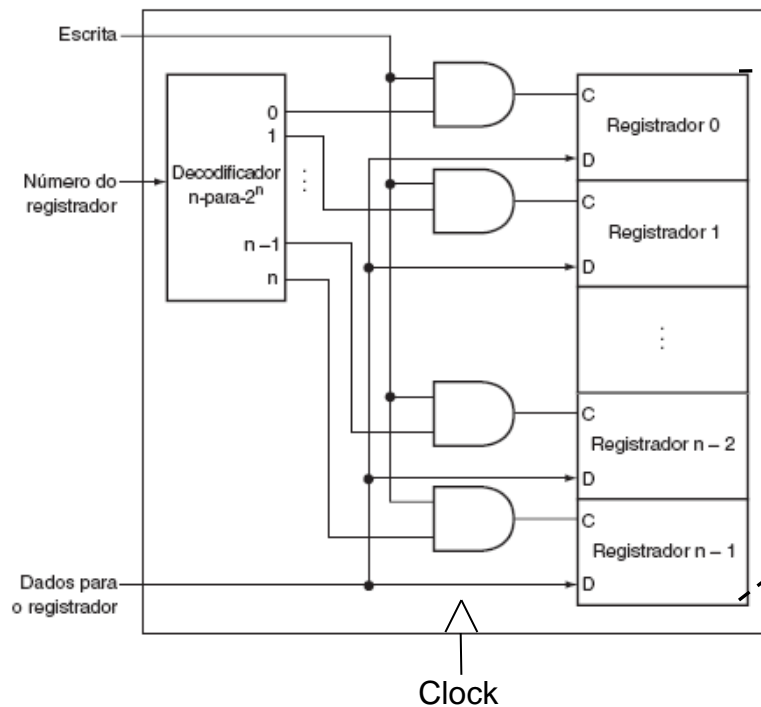

a. Registradores

Leitura:

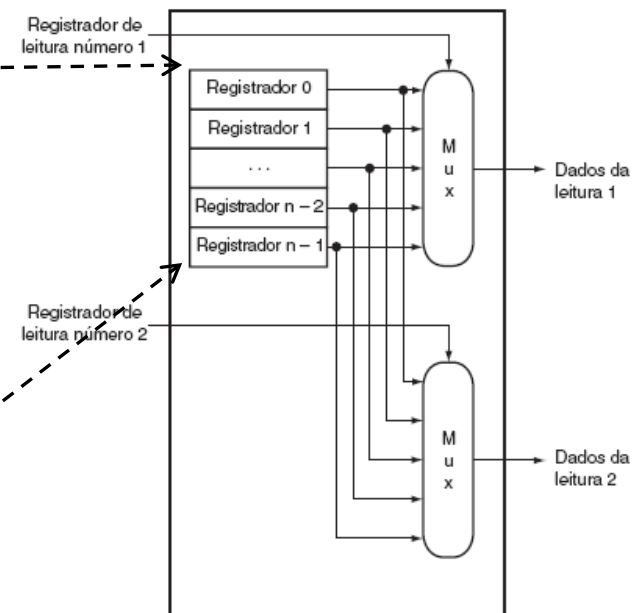




Projeto da ULA

- A ULA foi desenvolvida no capítulo anterior
- 4 bits de controle indicam a operação a ser realizada


Linhas de controle da ALU	Função
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set on less than
1100	NOR

 



Unidade Operativa: Instruções Tipo-R

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

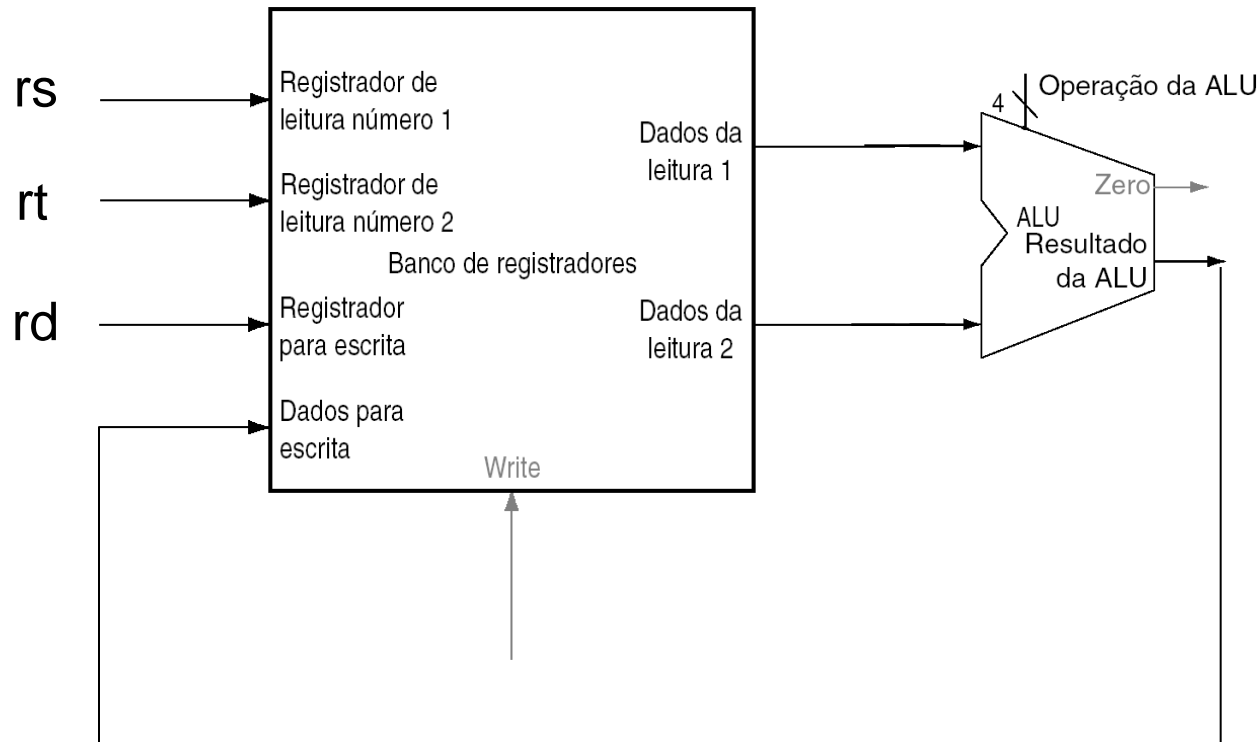

Ex.: add \$s1,\$s2,\$s3

0	18	19	17	0	32
----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------



Unidade Operativa: Instruções Tipo-I

- No nosso caso simples: acesso a memória (lw e sw):



- Ex:


- lw \$t0, 32(\$t1)
- end = \$t1 + 32





Memória


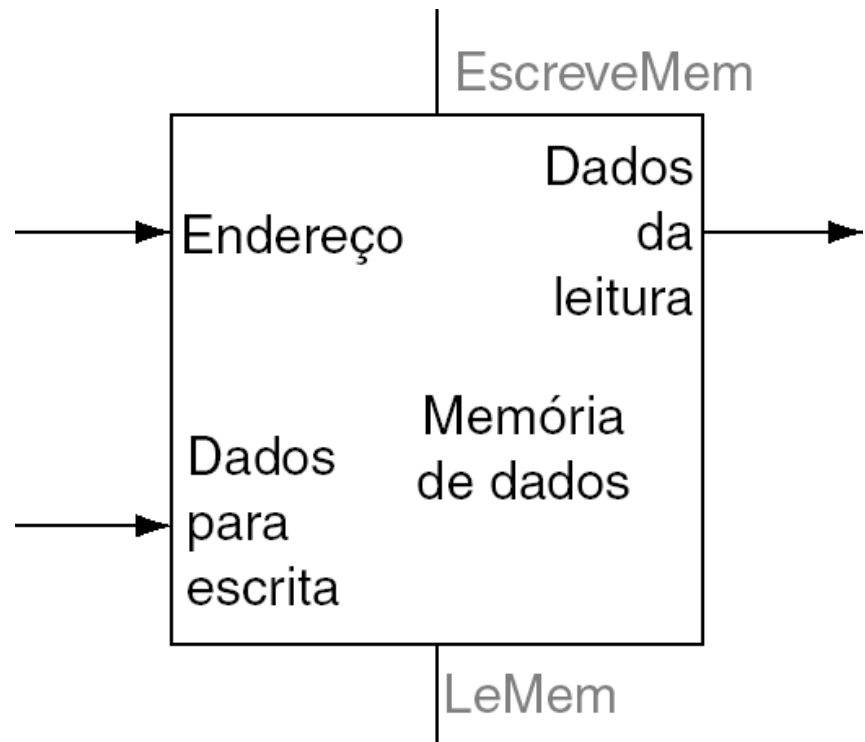
- Memória com um barramento de entrada independente do de saída
- Controle de escrita (*write*) e leitura (*read*)
- Barramento de endereços
- Um acesso de cada vez





Extensão de Sinal do Imediato

  - Imediato deve ser estendido de 16 para 32 bits, mantendo-se o sinal
 - se for negativo, 16 bits superiores = 1
 - se for positivo, 16 bits superiores = 0





Acesso a Memória



- **lw** lê um dado da memória e escreve em um registrador
 - conexão entre a saída da memória e a entrada do banco de registradores

- **sw** lê um dado de um registrador e escreve na memória
 - ligação entre saída do banco de registradores e entrada de dados da memória

- endereço calculado através da ULA
 - saída da ULA ligada ao barramento de endereços da memória



 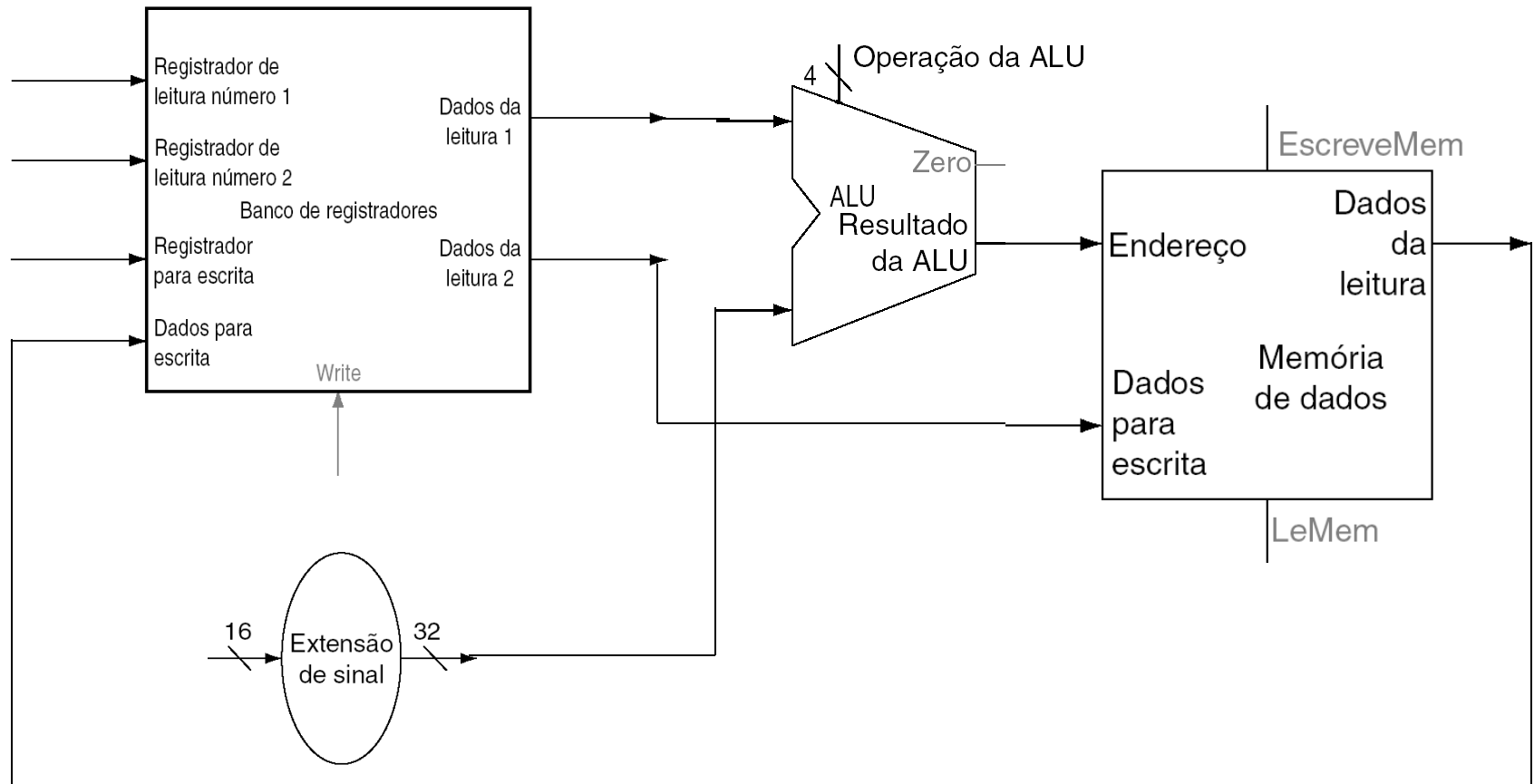Unidade Operativa: Instruções Tipo-I acesso memória





Instruções de Desvio

- `beq $t1, $t2, desloc`
 - compara dois registradores
 - soma *desloc* words ao endereço PC+4 se `$t1 == $t2`
 - PC + 4 é o endereço da próxima instrução
 - no Assembly utiliza-se uma versão simplificada, com o rótulo do destino
 - `beq $t1, $t2, LABEL`
 - neste caso, o montador calcula o deslocamento a ser usado
 - *desloc* é um deslocamento de **palavras**, ou seja, cada unidade de *desloc* corresponde a 4 bytes




Instruções de Desvio

- A comparação entre os registradores é feita subtraindo-os na ULA e verificando se o resultado é zero
- O PC deve ser carregado com $PC + 4$ ou $PC + 4 + \text{desloc} * 4$, de acordo com o resultado do teste
- A multiplicação de *desloc* por 4 é feita deslocando-se 2 bits a esquerda o seu valor



Circuito Cálculo Endereço Desvio

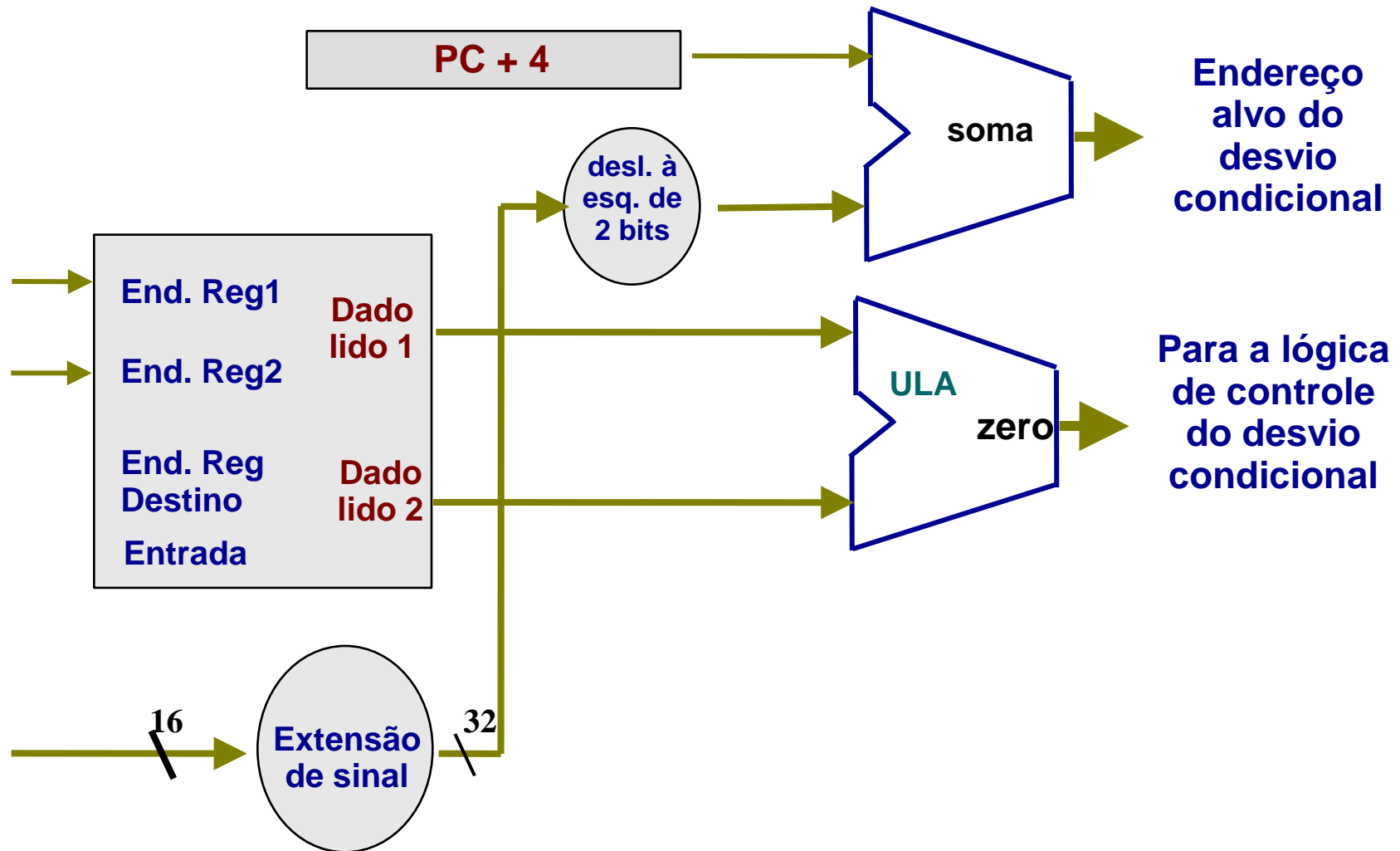



Observações

- Para realizar a comparação dos dois operandos precisamos usar o banco de registradores
- O cálculo do endereço de desvio foi incluído no circuito
- Na instrução não é preciso escrever no banco de registradores
- A comparação será feita pela ULA, subtraindo-se os registradores e utilizando a saída zero para verificar a igualdade



Unidade Operativa: Quase-Final

