



**Universidade de Brasília**

Departamento de Ciência da Computação

## Aula 15


### Implementação MIPS

#### MIPS Multiciclo – Unidade de Controle



# Caminho de Dados Multiciclo
 
## ■ Implementação do controle + controle do PC (PC+4, beq, jump)





# Resumo Controle Multiciclo


| Etapa   | Ação para instruções tipo R  | Ação para instruções de acesso à memória   | Ação para desvios                        | Ação para jumps                            |
|---|--|--|--|--|
| Busca da instrução                                      | $IR \leq \text{Memória}[PC]$<br>$PC \leq PC + 4$   |  |  |  |
| Decodificação da instrução e busca dos registradores    | $A \leq \text{Reg}[IR[25:21]]$<br>$B \leq \text{Reg}[IR[20:16]]$<br>$\text{SaídaALU} \leq PC + (\text{estende-sinal}(IR[15:0]) \ll 2)$ |  |  |  |
| Execução, cálculo do endereço, conclusão do desvio/jump | $\text{SaídaALU} \leq A \text{ op } B$   | $\text{SaídaALU} \leq A + \text{estende-sinal}(IR[15:0])$  | if (A == B)<br>$PC \leq \text{SaídaALU}$ | $PC \leq \{PC[31:28], (IR[25:0], 2'b00)\}$ |
| Acesso à memória ou conclusão de instrução tipo R       | $\text{Reg}[IR[15:11]] \leq \text{SaídaALU}$   | Load: $\text{MDR} \leq \text{Memória}[\text{SaídaALU}]$<br>ou<br>Store: $\text{Memória}[\text{SaídaALU}] \leq B$ |  |  |
| Conclusão da leitura da memória                         |  | Load: $\text{Reg}[IR[20:16]] \leq \text{MDR}$  |  |  |

**FIGURA 5.30** Resumo das etapas realizadas para executar qualquer classe de instrução. As instruções levam de três a cinco etapas de execu-


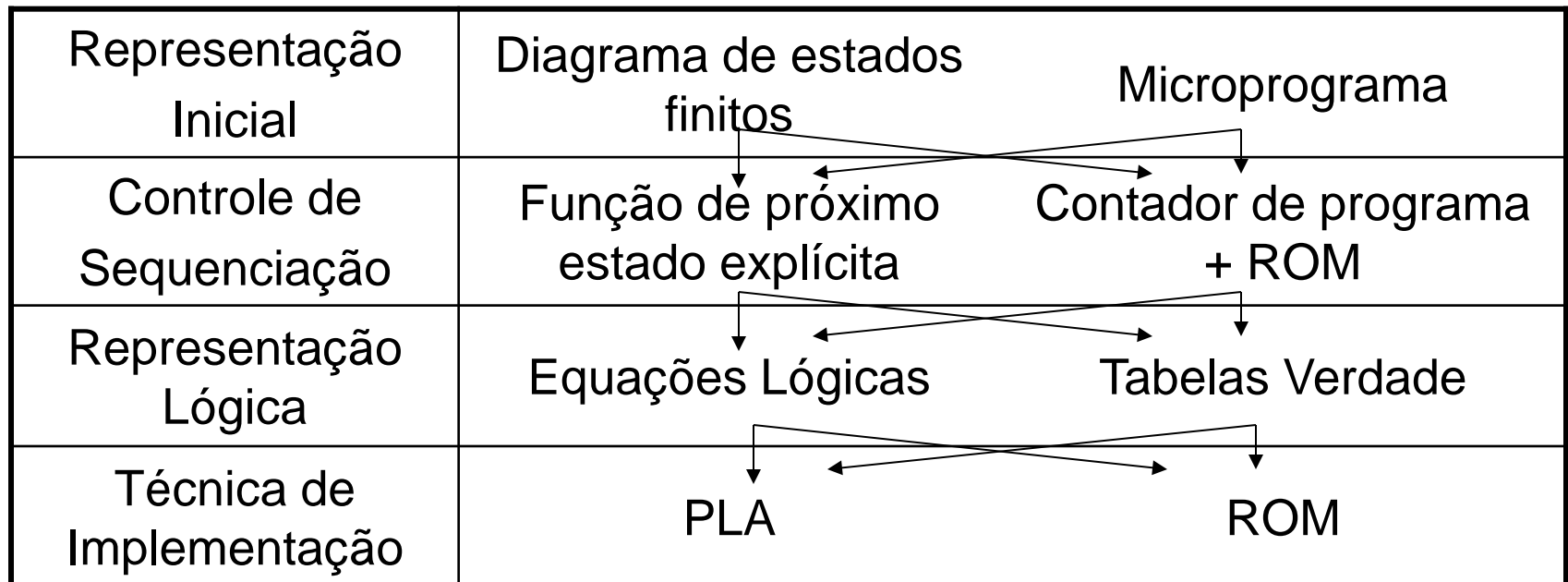
# Projeto do Controle Multiciclo

- Controle feito em uma série de etapas
- Técnicas de Implementação:
  - Máquinas de Estado Finito
  - Microprogramação








# Máquina de Estados Finitos - MEF

- Diagrama de Estados
- Cada nó do diagrama representa um estado
- A transição entre estados é indicada por arcos
- As condições de disparo de uma transição são associadas aos arcos
- Cada estado corresponde a um ciclo de relógio

## State Transition Diagram

  

**MOORE Machine:**  
Outputs on States

 


**MEALY Machine:**  
Outputs on Transitions





# MEF do Controle do MIPS Multiciclo

Análise do controle para toda a ISA implementada:

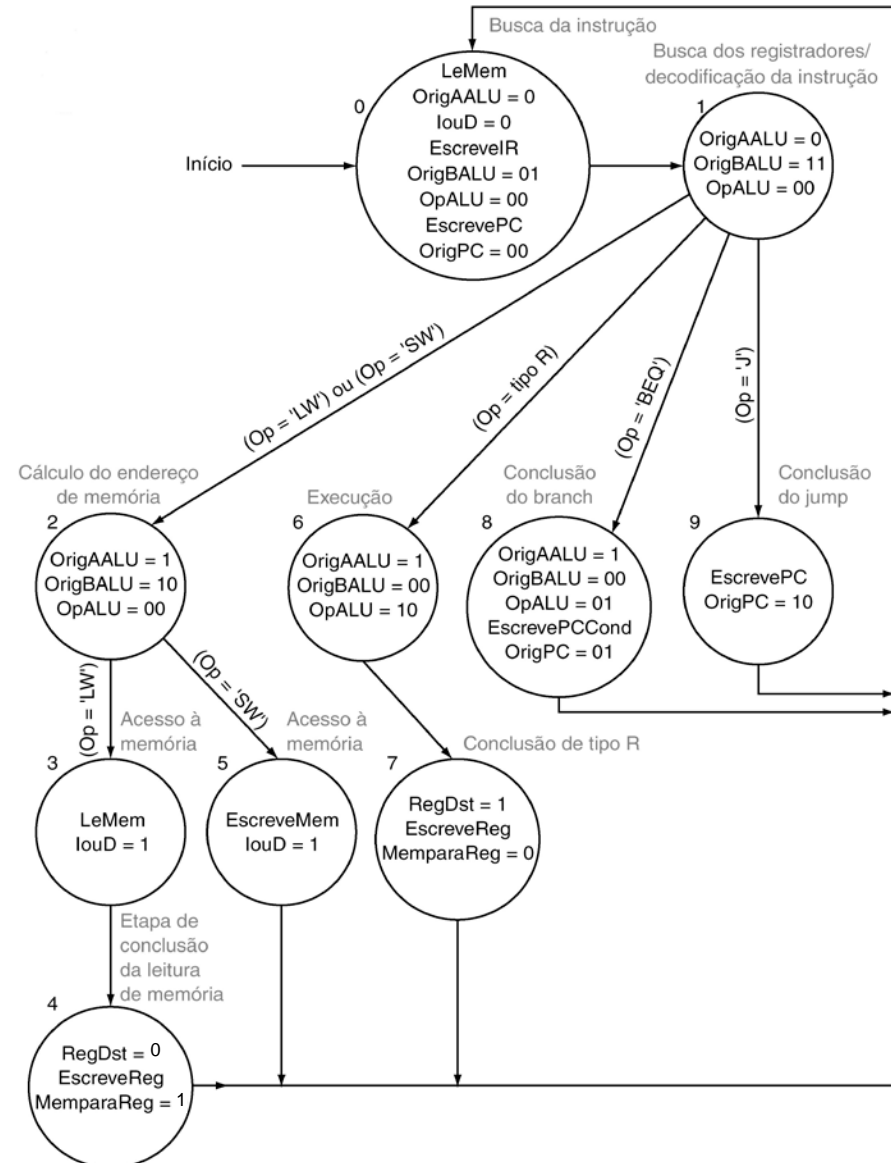- 1) Busca da Instrução
- 2) Decodificação
- 3) Execução
- 4) Acesso à Memória e Conclusão Tipo-R
- 5) Conclusão LW



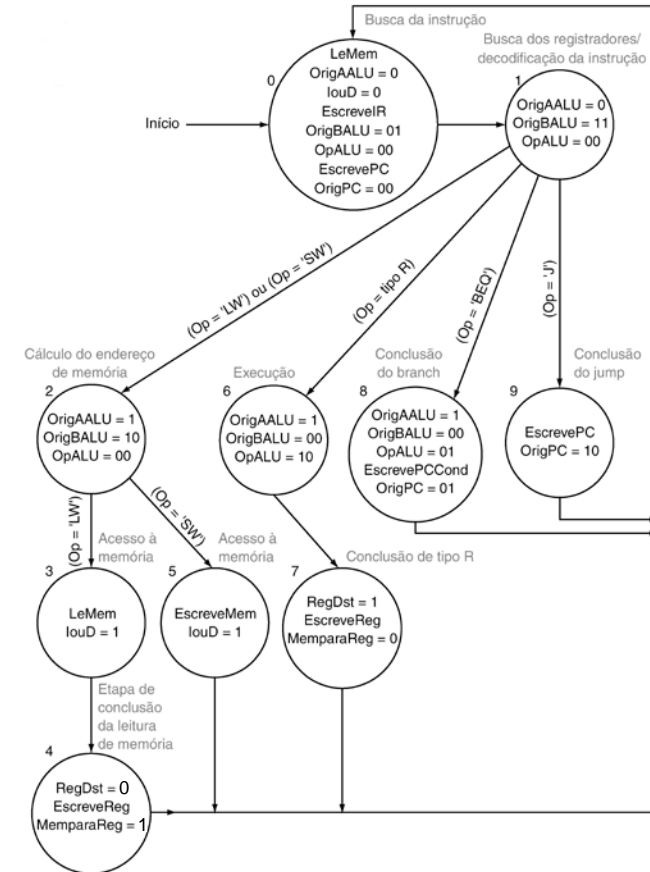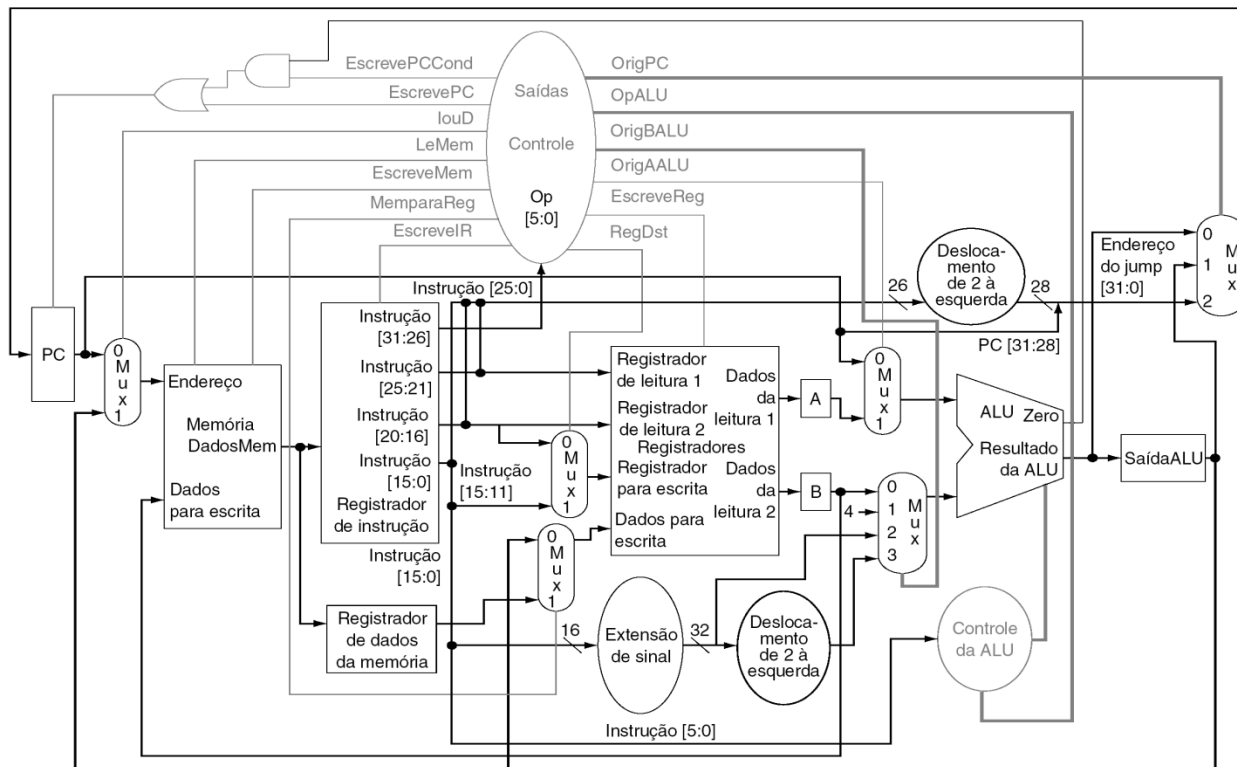

1


| Etapa   | Ação para instruções tipo R  | Ação para instruções de acesso à memória                               | Ação para desvios             | Ação para jumps                       |
|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| Busca da instrução                                      | IR <= Memória[PC]<br>PC <= PC + 4  |  |                               |                                       |
| Decodificação da instrução e busca dos registradores    | A <= Reg[IR[25:21]]<br>B <= Reg[IR[20:16]]<br>SaídaALU <= PC + (estende-sinal (IR[15:0]) << 2) |  |                               |                                       |
| Execução, cálculo do endereço, conclusão do desvio/jump | SaídaALU <= A op B   | SaídaALU <= A + estende-sinal (IR[15:0])                               | if (A == B)<br>PC <= SaídaALU | PC <= {PC [31:28], (IR[25:0], 2'b00)} |
| Acesso à memória ou conclusão de instrução tipo R       | Reg[IR[15:11]] <= SaídaALU   | Load: MDR <= Memória[SaídaALU]<br>ou<br>Store: Memória [SaídaALU] <= B |                               |                                       |
| Conclusão da leitura da memória                         |  | Load: Reg[IR[20:16]] <= MDR  |                               |                                       |

**FIGURA 5.30** Resumo das etapas realizadas para executar qualquer classe de instrução. As instruções levam de três a cinco etapas de execu-


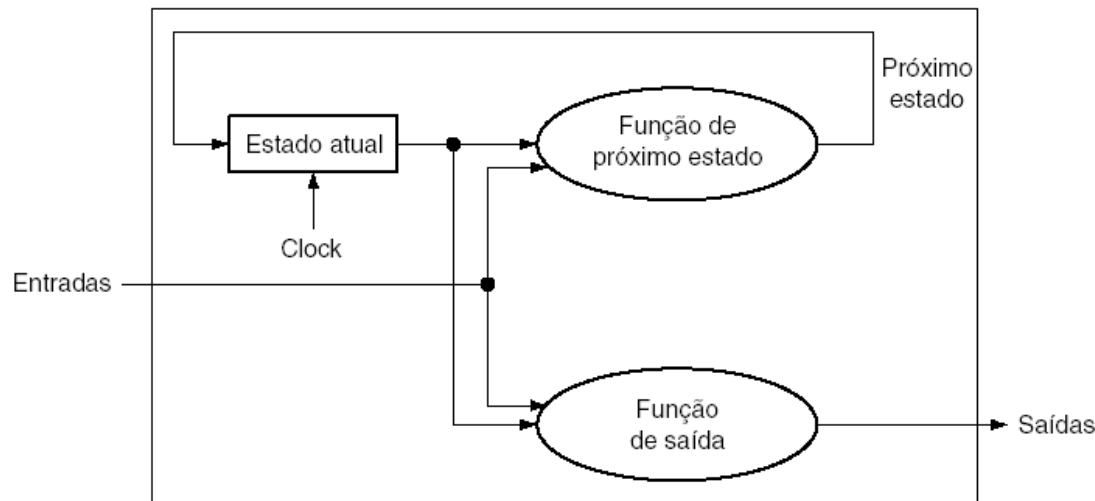
# Máquinas de Estados Finitos - Implementação

- Conjunto de estados
- Função de próximo estado: Determinada pelo estado atual e entrada
- Saída: Determinada pelo estado atual (Moore) e possivelmente pela entrada (Mealy)









# Controle do MIPS com MEF
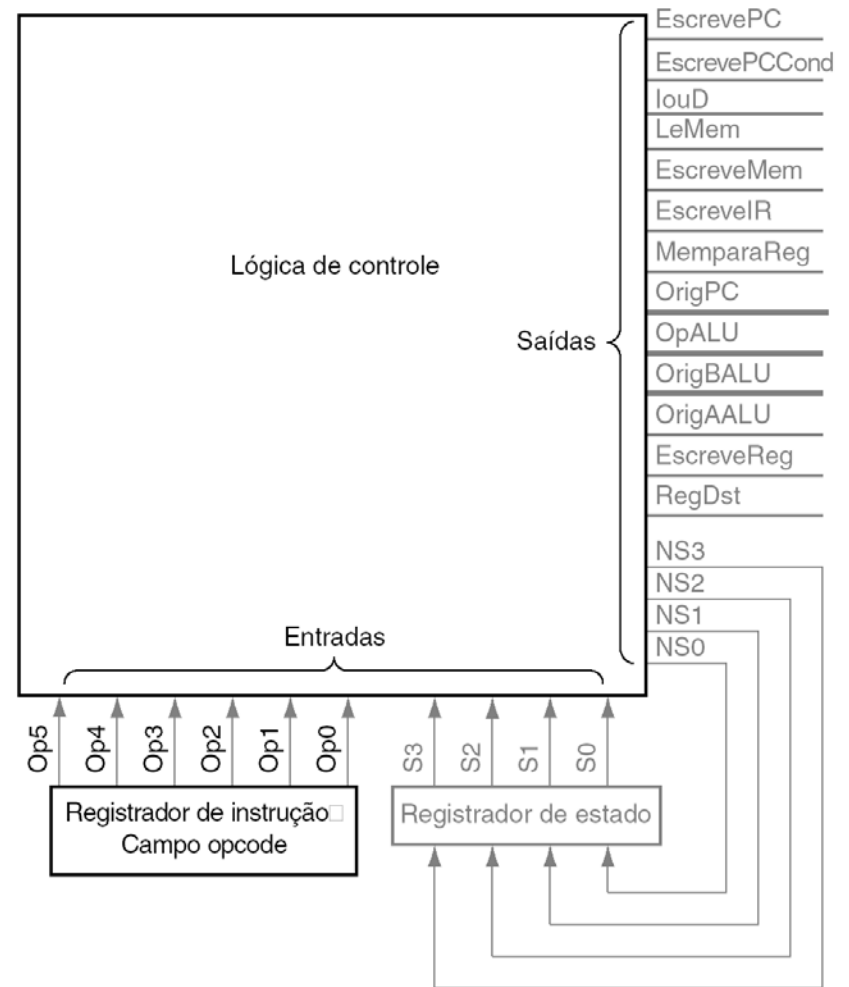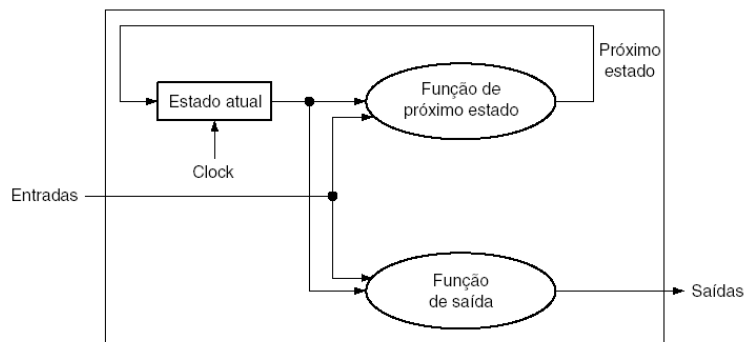
## ■ estrutura da máquina de estados:

- lógica de saída
- lógica de transição
- registrador de estado
- entradas externas (código da instrução)






# Controle com MEF

- Implementação com ROM
  - Simples!
- Tamanho da memória
  - 10 bits endereço:  
1024 posições de memória
  - 20 bits de dados

Logo ROM de 20kbits

Quantas posições de memória  
são realmente utilizadas?

- Porém, ineficiente

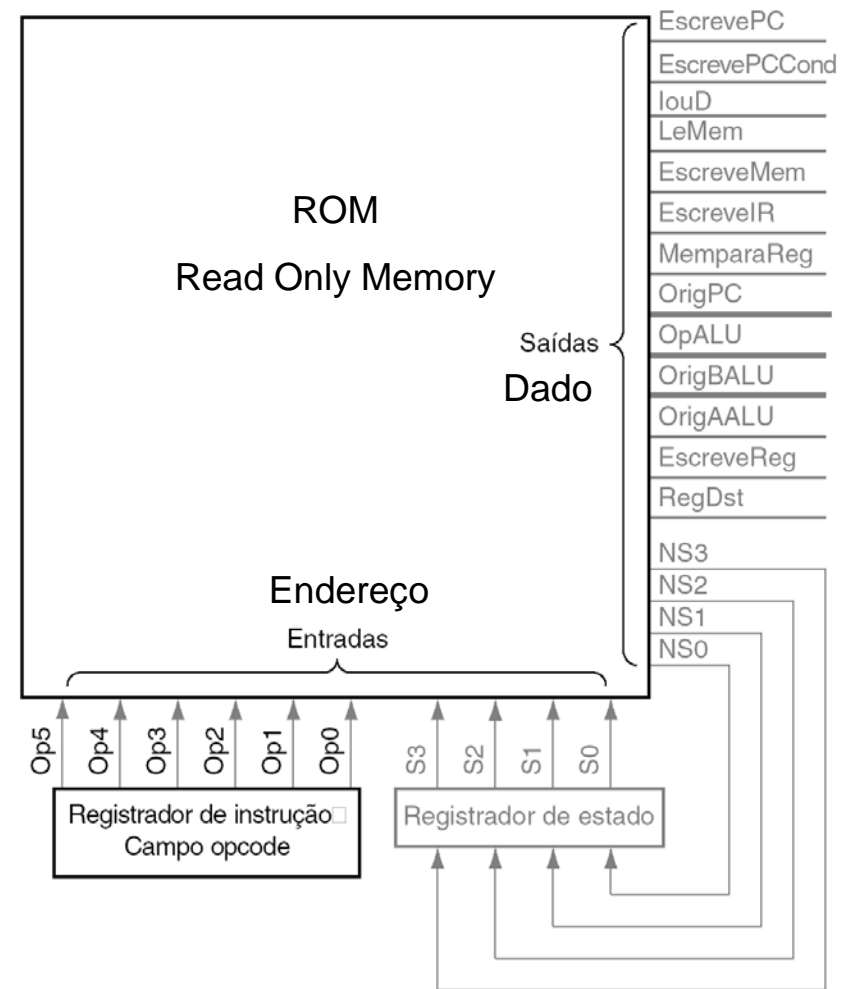



# Exemplo do projeto lógico para cada saída na forma soma de produtos

- EscrevePC: Acionado nos estados 0 ou 9

| s3 | s2 | s1 | s0 |
|----|----|----|----|
| 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1  | 0  | 0  | 1  |

$$EscrevePC = \overline{s_0} \cdot \overline{s_1} \cdot \overline{s_2} \cdot \overline{s_3} + \overline{s_0} \cdot \overline{s_1} \cdot \overline{s_2} \cdot s_3$$

a. Tabela verdade para EscrevePC

- NS<sub>0</sub>

| Op5 | Op4 | Op3 | Op2 | Op1 | Op0 | S3 | S2 | S1 | S0 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| X   | X   | X   | X   | X   | X   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 1   | 0   | 1   | 0   | 1   | 1   | 0  | 0  | 1  | 0  |
| X   | X   | X   | X   | X   | X   | 0  | 1  | 1  | 0  |
| 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1  |

d. A tabela verdade para a saída NS<sub>0</sub>, que está ativa quando o próximo estado é 1, 3, 5, 7 ou 9. Isso ocorre apenas se o estado atual é 0, 1, 2 ou 6.

$$NS_0 = \overline{s_3} \cdot \overline{s_2} \cdot \overline{s_1} \cdot \overline{s_0} + \overline{op_5} \cdot \overline{op_4} \cdot \overline{op_3} \cdot \overline{op_2} \cdot \overline{op_1} \cdot \overline{op_0} \cdot \overline{s_3} \cdot \overline{s_2} \cdot \overline{s_1} \cdot \overline{s_0} +$$

$$+ \overline{op_5} \cdot \overline{op_4} \cdot \overline{op_3} \cdot \overline{op_2} \cdot \overline{op_1} \cdot \overline{op_0} \cdot \overline{s_3} \cdot \overline{s_2} \cdot \overline{s_1} \cdot \overline{s_0} + \overline{s_3} \cdot \overline{s_2} \cdot \overline{s_1} \cdot \overline{s_0} + \overline{op_5} \cdot \overline{op_4} \cdot \overline{op_3} \cdot \overline{op_2} \cdot \overline{op_1} \cdot \overline{op_0} \cdot \overline{s_3} \cdot \overline{s_2} \cdot \overline{s_1} \cdot \overline{s_0}$$



# Controle com MEF


## ■ Implementação com PLA (Programmable Logic Array)

### ■ Mais eficiente:

- Pode compartilhar termos de produtos
- Apenas entradas que possuem saídas ativas
- Pode considerar *don't cares*

Tamanho: (Entradas x N.Prod.) +  
(Saídas x N.Prod)

 Tamanho:  $(10 \times 17) + (20 \times 17) = 510$  células





# Microprogramação

Problemas da MEF:

- O projeto da parte de controle através de diagramas de transição de estados pode rapidamente se tornar inviável se o número de estados for muito grande
- MEF's de processadores complexos (x86!) podem ter milhares de estados

Uma alternativa para projeto é seguir um processo semelhante a programação




# Microprogramação

- Uma **microinstrução** é definida pelos valores dos sinais de controle que atuam na unidade operativa durante um estado da MEF (ESTADO)
- A execução de uma instrução do processador pode então ser realizada através de uma **sequência** de microinstruções (TRANSIÇÕES)
- O conjunto de microinstruções que implementa o controle de um processador é chamado de **microprograma** (DIAGRAMA DE ESTADOS)



# Estrutura do Sequenciador

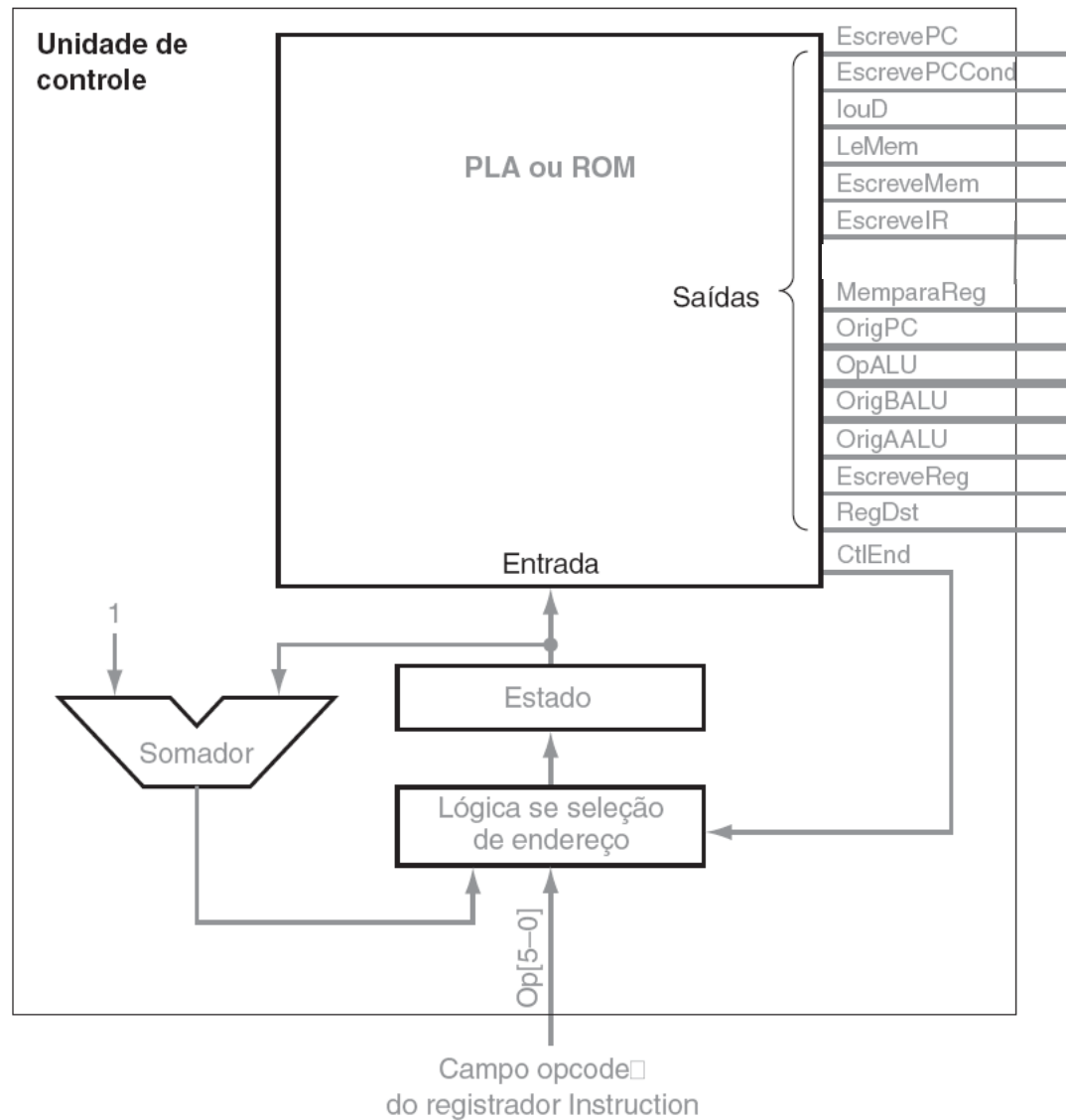



# Microprograma

- O sequenciamento das microinstruções é realizado de forma similar a de um programa normal
  - microinstruções são usualmente executadas em sequência -> correspondem aos caminhos no diagrama de estados.
  - em alguns casos, a sequência a ser seguida depende de informações externas (código da instrução, por exemplo). Nestes casos, são necessários mecanismos de desvio.






# Sequenciamento para o subset do MIPS

ROM de despacho 1

| Op     | Nome do opcode | Valor |
|--------|----------------|-------|
| 000000 | formato R      | 0110  |
| 000010 | jmp            | 1001  |
| 000100 | beq            | 1000  |
| 100011 | lw             | 0010  |
| 101011 | sw             | 0010  |

ROM de despacho 2


| Op     | Nome do opcode | Valor |
|--------|----------------|-------|
| 100011 | lw             | 0011  |
| 101011 | sw             | 0101  |

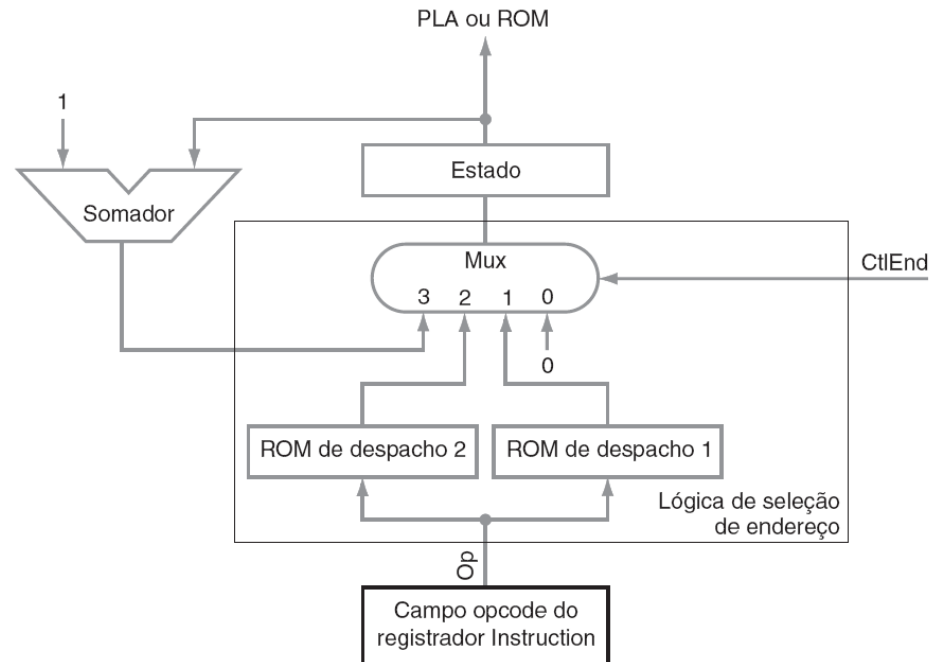

| Número do estado | Ação do controle de endereço       | Valor de CtlEnd |
|------------------|------------------------------------|-----------------|
| 0                | Usa o estado incrementado          | 3               |
| 1                | Usa a ROM de despacho 1            | 1               |
| 2                | Usa a ROM de despacho 2            | 2               |
| 3                | Usa o estado incrementado          | 3               |
| 4                | Substitui o número do estado por 0 | 0               |
| 5                | Substitui o número do estado por 0 | 0               |
| 6                | Usa o estado incrementado          | 3               |
| 7                | Substitui o número do estado por 0 | 0               |
| 8                | Substitui o número do estado por 0 | 0               |
| 9                | Substitui o número do estado por 0 | 0               |



# Sequenciador Microcodificado

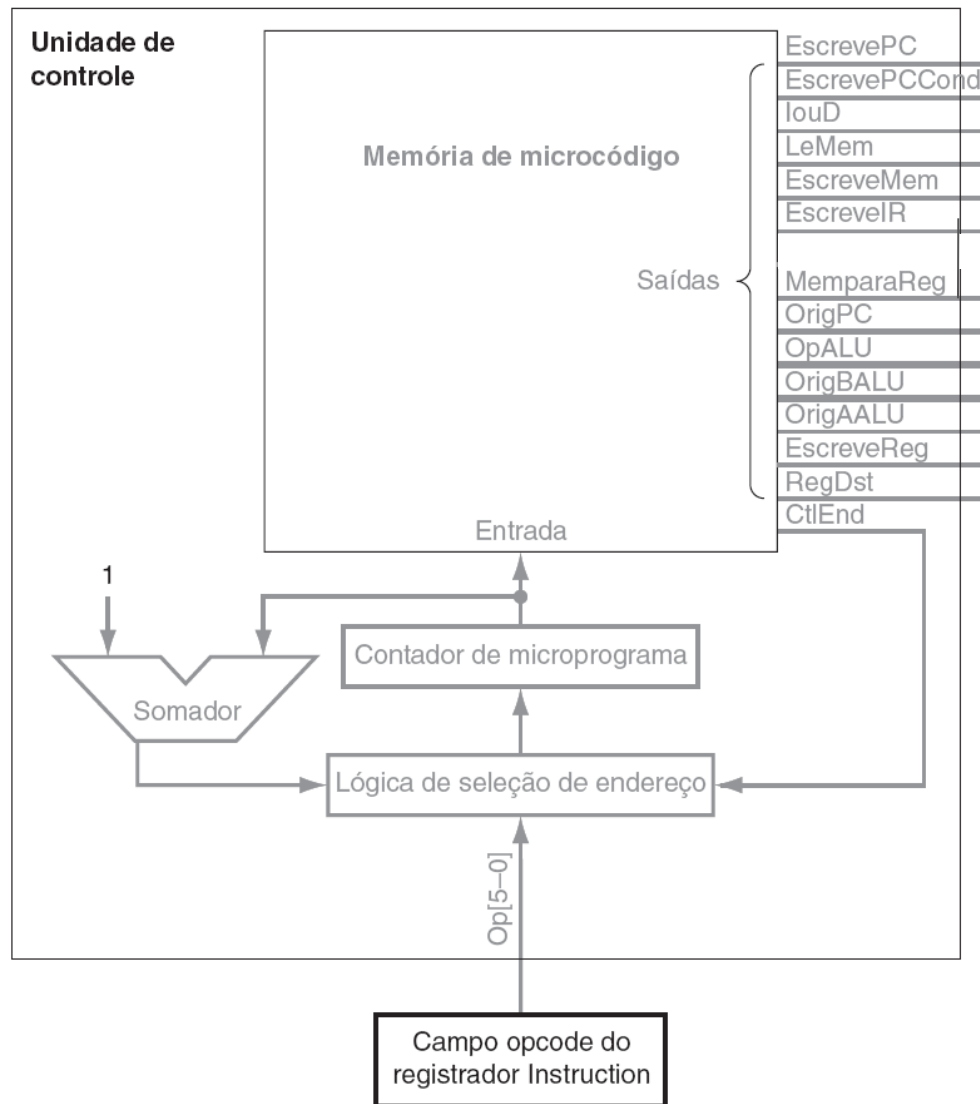



# Formato da Microinstrução

- A microinstrução é dividida em campos que atuam sobre conjuntos de elementos da unidade operativa
- Os campos são escolhidos de acordo com sua finalidade. O controle da ULA, por exemplo, é associado a um campo
- O microprograma é usualmente implementado em ROM, EEPROM, FLASH, etc (ou PLA), onde cada microinstrução tem seu próprio endereço



# Função dos campos das Microinstruções

| Nome do campo    | Função do campo   |
|------------------|---|
| ALU Control      | Especificar a operação sendo realizada pela ALU durante este clock; o resultado é sempre escrito em SaídaALU. |
| SRC1             | Especificar a origem para o primeiro operando da ALU.   |
| SRC2             | Especificar a origem para o segundo operando da ALU.  |
| Register Control | Especificar leitura ou escrita para o banco de registradores e a origem do valor para uma escrita.            |
| Memory           | Especificar leitura ou escrita e a origem para a memória. Para uma leitura, especifica o registrador destino. |
| PCWrite Control  | Especificar a escrita do PC.  |
| Sequencing       | Especificar como escolher a próxima microinstrução a ser executada.   |

**FIGURA 5.7.1 Cada microinstrução contém esses sete campos.** Os valores para cada campo são mostrados na Figura 5.7.2



# MicroISA

| Nome do campo              | Valor        | Sinais ativos                                | Comentário  |
|----------------------------|--------------|--|---|
| Controle da ALU            | Add          | OpALU = 00                                   | Faz com que a ALU realize uma soma.   |
|                            | Subt         | OpALU = 01                                   | Faz com que a ALU realize uma subtração; isso implementa a comparação para desvios.   |
|                            | Func code    | OpALU = 10                                   | Usa o código de função da instrução para determinar o controle da ALU.  |
| SRC1                       | PC           | OrigAALU = 0                                 | Usa o PC como a primeira entrada da ALU.  |
|                            | A            | OrigAALU = 1                                 | O registrador A é a primeira entrada da ALU.  |
| SRC2                       | B            | OrigBALU = 00                                | O registrador B é a segunda entrada da ALU.   |
|                            | 4            | OrigBALU = 01                                | Usa 4 como a segunda entrada da ALU.  |
|                            | Extend       | OrigBALU = 10                                | Usa a saída da unidade de extensão de sinal como a segunda entrada da ALU.  |
|                            | Extshft      | OrigBALU = 11                                | Usa a saída da unidade de deslocamento em dois bits como a segunda entrada da ALU.  |
| Controle dos Registradores | Read         |  | Lê dois registradores usando os campos rs e rt do IR como os números de registrador e colocando os dados nos registradores A e B. |
|                            | Write ALU    | EscreveReg,<br>RegDst = 1,<br>MemparaReg = 0 | Escreve num registrador usando o campo rd do IR como o número de registrador e o conteúdo de SaídaALU como os dados.              |
|                            | Write MDR    | EscreveReg,<br>RegDst = 0,<br>MemparaReg = 1 | Escreve num registrador usando o campo rt do IR como o número de registrador e o conteúdo de MDR como os dados.                   |
| Controle da Memória        | Read PC      | LeMem,<br>louD = 0,<br>EscreveIR             | Lê a memória usando o PC como o endereço; escreve o resultado no IR (e no MDR).   |
|                            | Read ALU     | LeMem,<br>louD = 1                           | Lê a memória usando SaídaALU como o endereço; escreve o resultado no MDR.   |
|                            | Write ALU    | EscreveMem,<br>louD = 1                      | Escreve na memória usando SaídaALU como o endereço e o conteúdo de B como os dados.   |
| Controle de Escrita no PC  | ALU          | OrigPC = 00,<br>EscrevePC                    | Escreve a saída da ALU no PC.   |
|                            | ALUOut-cond  | OrigPC = 01,<br>EscrevePCCond                | Se a saída Zero da ALU estiver ativa, escreve o PC com o conteúdo do registrador SaídaALU.  |
|                            | jump address | OrigPC = 10,<br>EscrevePC                    | Escreve o PC com o endereço de jump da instrução.   |
| Seqüenciamento             | Seq          | CtlEnd = 11                                  | Escolhe a próxima microinstrução seqüencialmente.   |
|                            | Fetch        | CtlEnd = 00                                  | Vai para a primeira microinstrução para iniciar uma nova instrução.   |
|                            | Dispatch 1   | CtlEnd = 01                                  | Despacha usando a ROM 1.  |
|                            | Dispatch 2   | CtlEnd = 10                                  | Despacha usando a ROM 2.  |

**FIGURA C.5.1** Cada campo de microcódigo é traduzido para um conjunto dos sinais de controle a serem definidos.



# Microprograma para a Unidade de Controle MIPS

| Label    | ALU Control | SRC1 | SRC2    | Register Control | Memory    | PCWrite Control | Sequencing |
|----------|-------------|------|---------|------------------|-----------|-----------------|------------|
| Fetch    | Add         | PC   | 4       |                  | Read PC   | ALU             | Seq        |
|          | Add         | PC   | Extshft | Read             |           |                 | Dispatch 1 |
| Mem1     | Add         | A    | Extend  |                  |           |                 | Dispatch 2 |
| LW2      |             |      |         |                  | Read ALU  |                 | Seq        |
|          |             |      |         | Write MDR        |           |                 | Fetch      |
| SW2      |             |      |         |                  | Write ALU |                 | Fetch      |
| Rformat1 | Func Code   | A    | B       |                  |           |                 | Seq        |
|          |             |      |         | Write ALU        |           |                 | Fetch      |
| BEQ1     | Subt        | A    | B       |                  |           | ALU0ut-cond     | Fetch      |
| JUMP1    |             |      |         |                  |           | Jump Address    | Fetch      |

**FIGURA 5.7.3 O microprograma para a unidade de controle.** Lembre-se de que os rótulos são usados para determinar os destinos para as operações de despacho. Dispatch 1 realiza um jump baseado no IR para um rótulo terminado em 1, enquanto Dispatch 2 realiza um jump baseado no IR para um rótulo terminado em 2.



# Exercício

- Considerando o workload do compilador gcc, qual a CPI média do MIPS multiciclo implementado?
  - Load: 22% (5 ciclos)
  - Store: 11% (4 ciclos)
  - Operações aritméticas: 49% (4 ciclos)
  - Branches: 16% (3 ciclos)
  - Jumps: 2% (3 ciclos)

$$CPI = 0.22*5 + 0.11*4 + 0.49*4 + 0.16*3 + 0.02*3 =$$

$$1.1 + 0.44 + 1.96 + 0.48 + 0.06 = 4.04$$